 


# 第六章 组合逻辑设计实践

---

武港山

南京大学人工智能学院





# 主要内容




- 设计文档编制标准
- 电路的定时
- 组合**PLD**的内部结构
  - 译码器
  - 编码器
  - 三态器件
  - 多路复用器
  - 校验电路
  - 比较器
  - 加法器、减法器**和ALU**
  - 组合乘法器


 
## 3.1 译码器 Decoder




- 多输入、多输出的逻辑电路。
  - 一般来说，输入比输出位数少，输入码字和输出码字之间一一对应。
- 一般结构：



- 最常用的输入编码是 $n$ 位二进制编码。
- 最常用的输出编码是 $m$ 中取1码。



## 3.1 译码器 Decoder

 

- 设计思路：
  - 真值表
    - 输入和输出是一一对应的，可以直接推导出真值表。
  - 逻辑图
    - 地址译码结构：生成所有最小项供输出使用。
- 器件综合
  - 组件。




# 3.1 译码器 Decoder




- 二进制译码器：
  - 输入：n位二进制编码
  - 输出： $2^n$ 中取1码
- 2-4译码器：
  - 真值表
  - 逻辑图
  - 器件符号

Inputs			Outputs			
EN	I1	I0	Y3	Y2	Y1	Y0
0	x	x	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	0	0	0

 

(a)

 

(b)




# 3.1 译码器 Decoder



## ● 3-8译码器:

- 逻辑图
- 真值表
- 器件符号

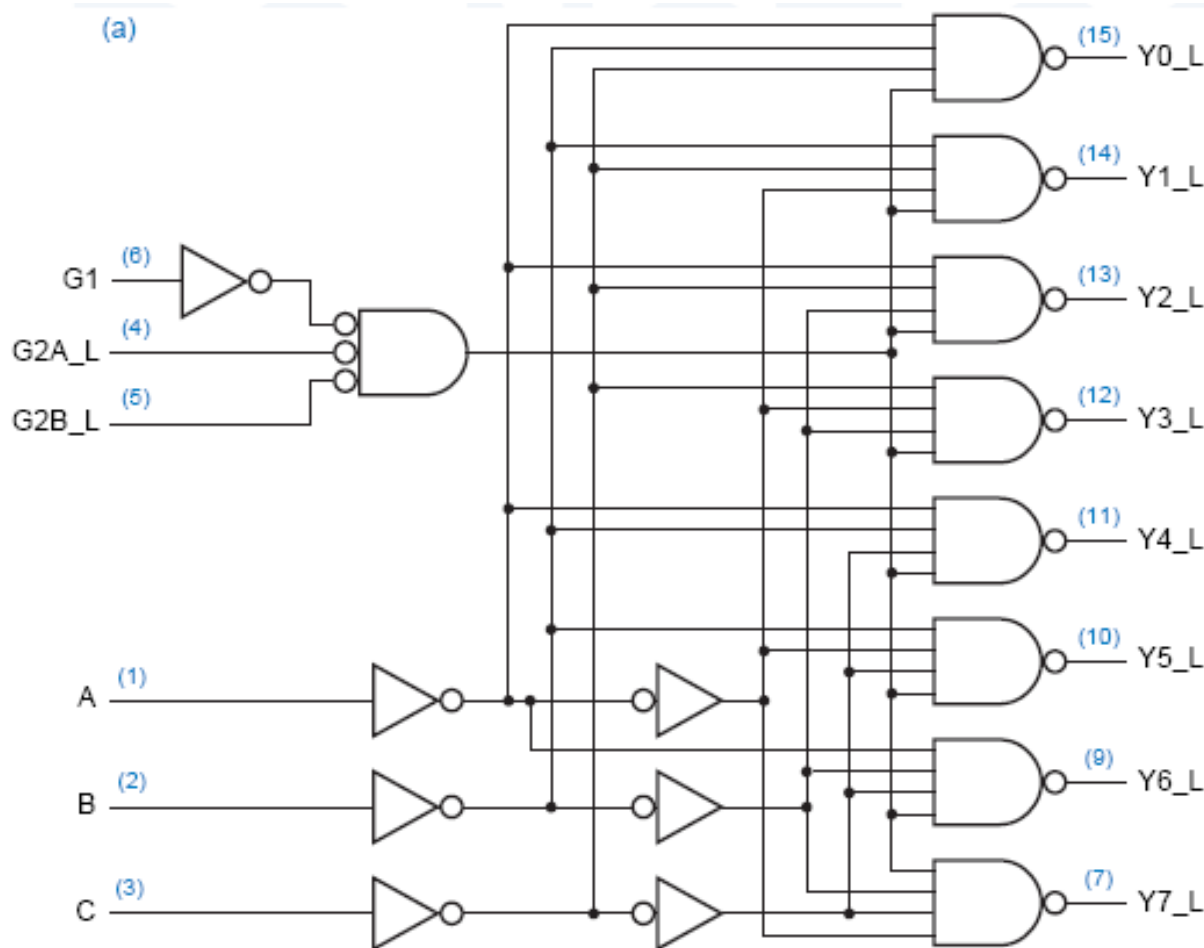



# 3.1 译码器 Decoder



## ● 3-8译码器:

- 逻辑图
- 真值表
- 器件符号

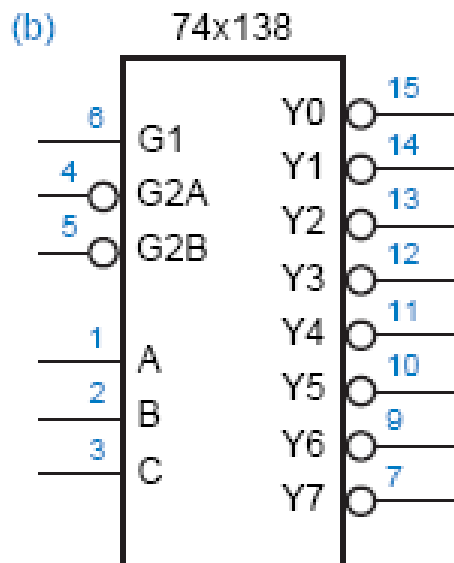


Table 5-7 Truth table for a 74x138 3-to-8 decoder.

Inputs						Outputs							
G1	G2A_L	G2B_L	C	B	A	Y7_L	Y6_L	Y5_L	Y4_L	Y3_L	Y2_L	Y1_L	Y0_L
0	x	x	x	x	x	1	1	1	1	1	1	1	1
x	1	x	x	x	x	1	1	1	1	1	1	1	1
x	x	1	x	x	x	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1

$$Y5 = \underbrace{G1 \cdot G2A \cdot G2B}_{\text{enable}} \cdot \underbrace{C \cdot B' \cdot A}_{\text{select}}$$

$$G2A = G2A\_L'$$

$$G2B = G2B\_L'$$


$$Y5 = Y5\_L'$$

$$\begin{aligned} Y5\_L = Y5' &= (G1 \cdot G2A\_L' \cdot G2B\_L' \cdot C \cdot B' \cdot A)' \\ &= G1' + G2A\_L + G2B\_L + C' + B + A' \end{aligned}$$



- # Decoder
- 
- The diagram illustrates a 32-bit decoder circuit. It consists of four 74x138 decoders (U2, U3, U4, U5) and one 1/2 74x139 decoder (U1). The inputs are N0, N1, N2, N3, N4, EN1, EN2\_L, and EN3\_L. The outputs are labeled DEC0\_L through DEC31\_L. The 1/2 74x139 decoder (U1) takes EN3\_L, N3, and N4 as inputs and produces EN0X7\_L, EN8X15\_L, EN16X23\_L, and EN24X31\_L. The four 74x138 decoders (U2, U3, U4, U5) take EN0X7\_L, EN8X15\_L, EN16X23\_L, and EN24X31\_L as inputs and produce the final 32-bit outputs DEC0\_L through DEC31\_L. The inputs N0, N1, and N2 are connected to the A, B, and C inputs of all four 74x138 decoders. The inputs EN1 and EN2\_L are connected to the G1, G2A, and G2B inputs of all four 74x138 decoders. The inputs EN3\_L, N3, and N4 are connected to the G1, G2A, and G2B inputs of the 1/2 74x139 decoder (U1).



 


三片 3 线-8 线



5 线 - 24 线

$A_4$	$A_3$	(1)	(2)	(3)	输 出
0	0	工	禁	禁	$\bar{Y}_0 \sim \bar{Y}_7$
0	1	禁	工	禁	$\bar{Y}_8 \sim \bar{Y}_{15}$
1	0	禁	禁	工	$\bar{Y}_{16} \sim \bar{Y}_{23}$
1	1	禁	禁	禁	全为 1

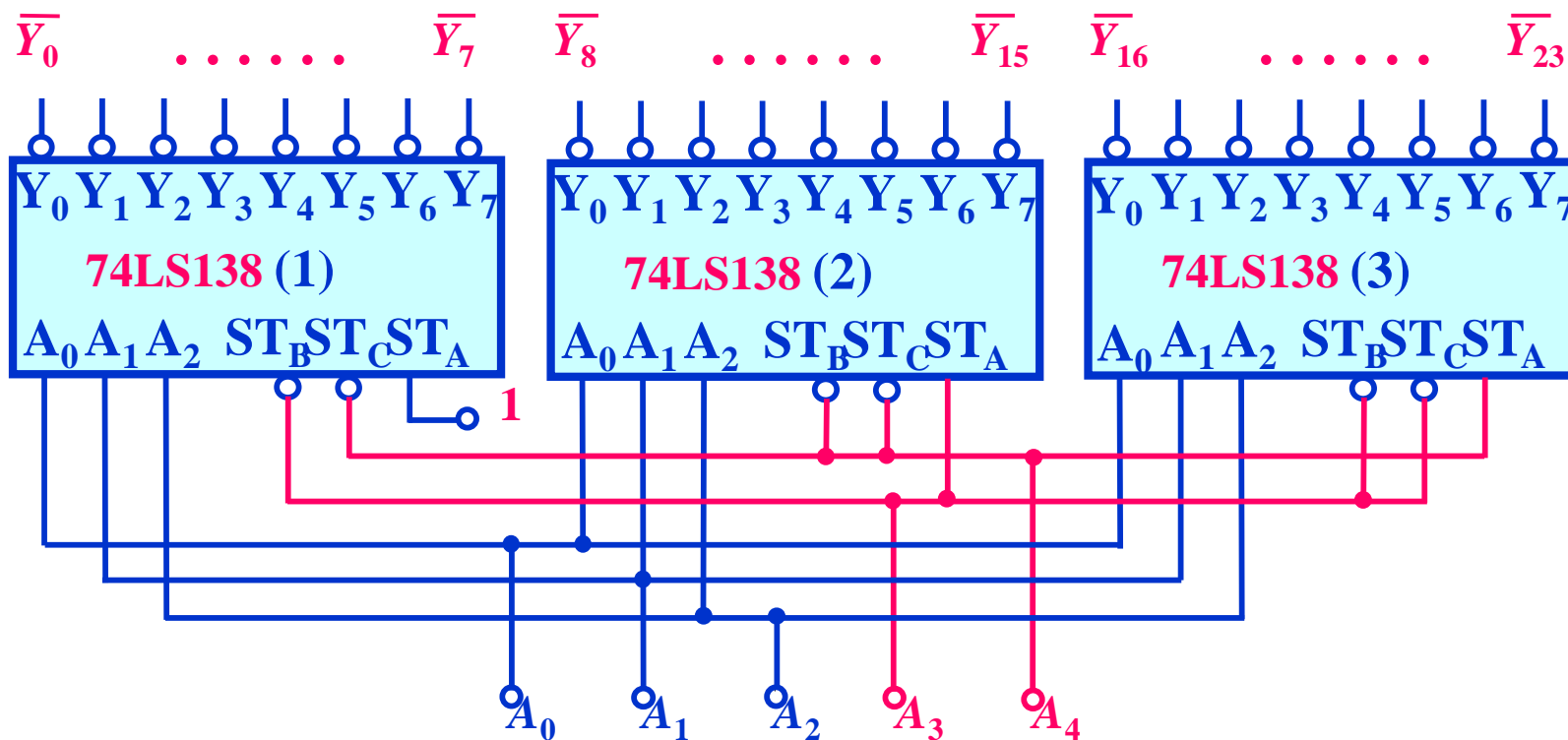



## 3.1 译码器 Decoder



- 用Verilog实现译码器:

- 结构型

表6-20 图6-32译码器的结构型Verilog模块

```
module Vr2to4dec(I0, I1, EN, Y0, Y1, Y2, Y3);  
    input I0, I1, EN;  
    output Y0, Y1, Y2, Y3;  
    wire NOTI0, NOTI1;  
  
    INV U1 (NOTI0, I0);  
    INV U2 (NOTI1, I1);  
    AND3 U3 (Y0, NOTI0, NOTI1, EN);  
    AND3 U4 (Y1, I0, NOTI1, EN);  
    AND3 U5 (Y2, NOTI0, I1, EN);  
    AND3 U6 (Y3, I0, I1, EN);  
endmodule
```



## 3.1 译码器 Decoder



- 用Verilog实现译码器:

- 数据流型

表6-21 类似74x138 3-8译码器的功能型Verilog模块

```
module Vr74x138a(G1, G2A_L, G2B_L, A, Y_L);  
    input G1, G2A_L, G2B_L;  
    input [2:0] A;  
    output [0:7] Y_L;  
    reg [0:7] Y_L;  
  
    always @ (G1 or G2A_L or G2B_L or A) begin  
        if (G1 & ~G2A_L & ~G2B_L)  
            case (A)  
                0: Y_L = 8'b01111111;  
                1: Y_L = 8'b10111111;  
                2: Y_L = 8'b11011111;  
                3: Y_L = 8'b11101111;  
                4: Y_L = 8'b11110111;  
                5: Y_L = 8'b11111011;  
                6: Y_L = 8'b11111101;  
                7: Y_L = 8'b11111110;  
                default: Y_L = 8'b11111111;  
            endcase  
        else Y_L = 8'b11111111;  
    end  
endmodule
```



## 3.1 译码器 Decoder



- 用Verilog实现译码器：
  - 有效电平处理

表6-22 对有效电平进行处理的可维护方法的Verilog模块

```
module Vr74x138b(G1, G2A_L, G2B_L, A, Y_L);  
    input G1, G2A_L, G2B_L;  
    input [2:0] A;  
    output [0:7] Y_L;  
    reg G2A, G2B;  
    reg [0:7] Y_L, Y;  
  
    always @ (G1 or G2A_L or G2B_L or A or Y) begin  
        G2A = ~G2A_L; // Convert inputs  
        G2B = ~G2B_L;  
        Y_L = ~Y;      // Convert outputs  
        if (G1 & G2A & G2B)  
            case (A)  
                0: Y = 8'b10000000;  
                1: Y = 8'b01000000;  
                2: Y = 8'b00100000;  
                3: Y = 8'b00010000;  
                4: Y = 8'b00001000;  
                5: Y = 8'b00000100;  
                6: Y = 8'b00000010;  
                7: Y = 8'b00000001;  
                default: Y = 8'b00000000;  
            endcase  
        else Y = 8'b00000000;  
    end  
endmodule
```





## 3.1 译码器 Decoder



- 用Verilog实现译码器:
  - 分层定义

```
module Vr74x138c(G1, G2A_L, G2B_L, A, Y_L);
    input G1, G2A_L, G2B_L;
    input [2:0] A;
    output [0:7] Y_L;
    wire G2A, G2B;
    wire [0:7] Y;

    assign G2A = ~G2A_L; // Convert inputs
    assign G2B = ~G2B_L;
    assign Y_L = ~Y;      // Convert outputs
    Vr3to8deca U1 (G1, G2A, G2B, A, Y);
endmodule
```

```
module Vr3to8deca(G1, G2, G3, A, Y);
    input G1, G2, G3;
    input [2:0] A;
    output [0:7] Y;
    reg [0:7] Y;


    always @ (G1 or G2 or G3 or A) begin
        if (G1 & G2 & G3)
            case (A)
                0: Y = 8'b10000000;
                1: Y = 8'b01000000;
                2: Y = 8'b00100000;
                3: Y = 8'b00010000;
                4: Y = 8'b00001000;
                5: Y = 8'b00000100;
                6: Y = 8'b00000010;
                7: Y = 8'b00000001;
                default: Y = 8'b00000000;
            endcase
        else Y = 8'b00000000;
    end
endmodule
```



## 3.1 译码器 Decoder



- 用Verilog实现译码器：
  - 分层定义

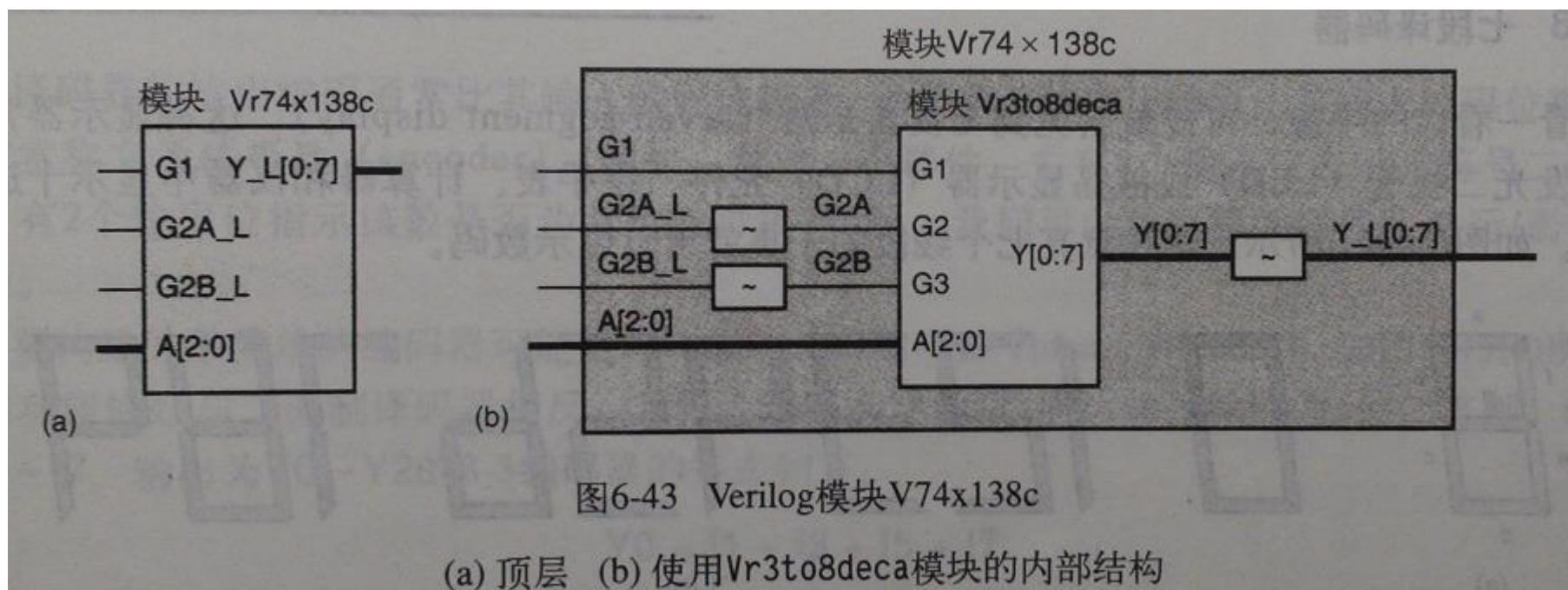



## 3.1 译码器 Decoder



- 用Verilog实现译码器：
  - 行为描述型

表6-25 对3-8译码器的Verilog行为定义

```
module Vr3to8decb(G1, G2, G3, A, Y);  
    input G1, G2, G3;  
    input [2:0] A;  
    output [0:7] Y;  
    reg [0:7] Y;  
    integer i;  
  
    always @ (G1 or G2 or G3 or A) begin  
        Y = 8'b00000000;  
        if (G1 & G2 & G3)  
            for (i=0; i<=7; i=i+1)  
                if (i == A) Y[i] = 1;  
    end  
endmodule
```



# 七段显示译码器





## 数码显示器


半导体显示(LED)  
液晶显示(LCD)

共阳极

— 低电平驱动

  

每字段是一只  
发光二极管


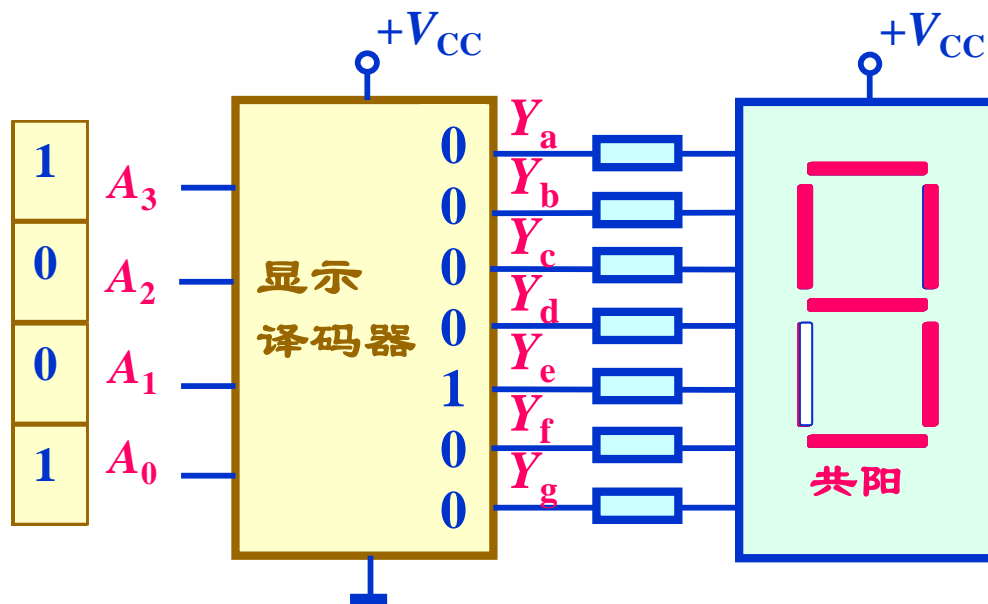







共阴极

— 高电平驱动

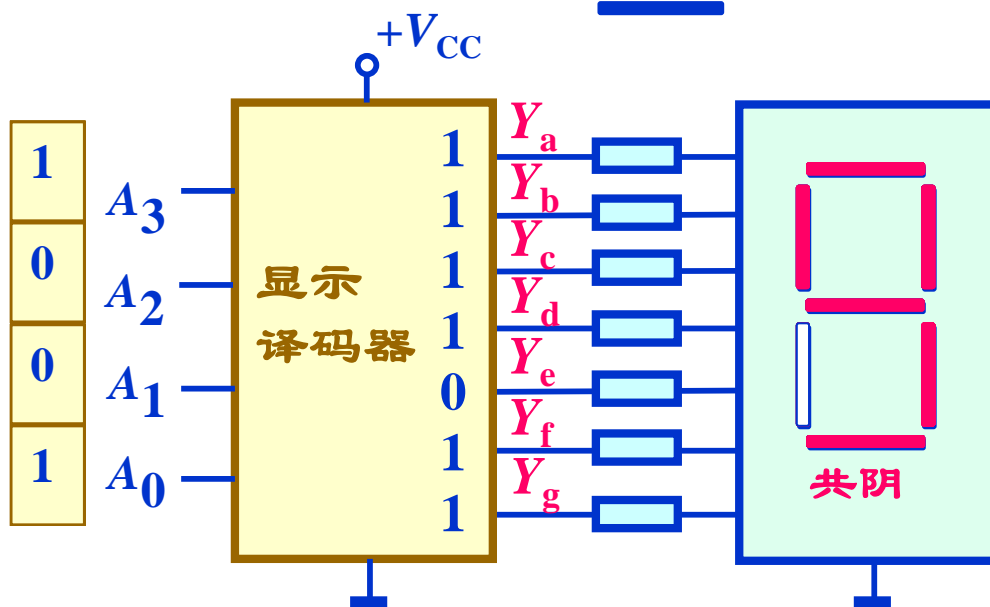 

 


## 真值表

A3 A2 A1 A0	a b c d e f g (共阳极)	a b c d e f g (共阴极)
0000	0000001	1111110
0001	1001111	0110000
0010	0010010	1101101
0011	0000110	1111001
0100	1001100	0110011
0101	0100100	1011011
0110	0100000	1011111
0111	0001111	1110000
1000	0000000	1111111
1001	0000100	1111011




# 驱动共阴极数码管的电路—输出高电平有效

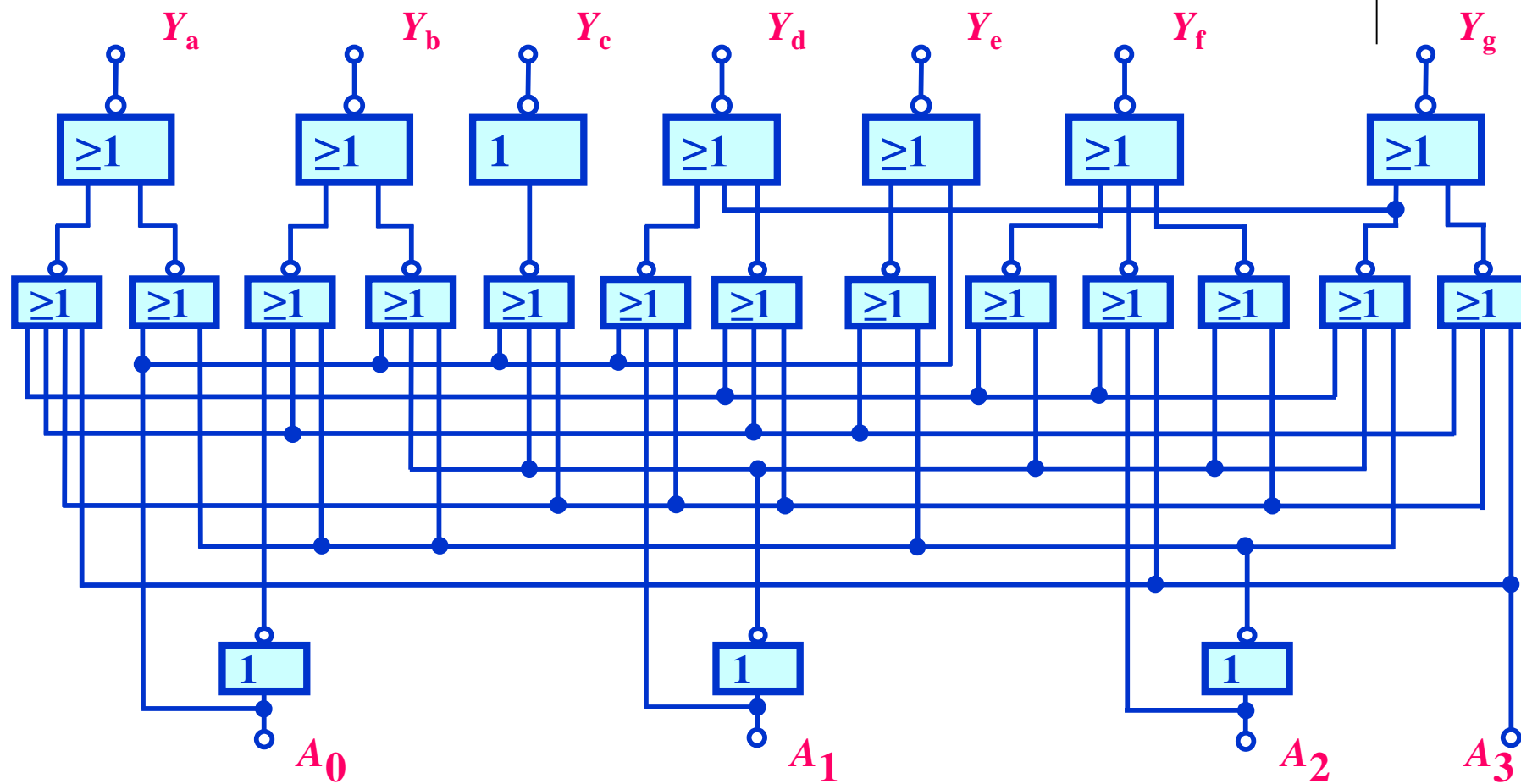



# 驱动共阳极数码管的电路——输出低电平有效

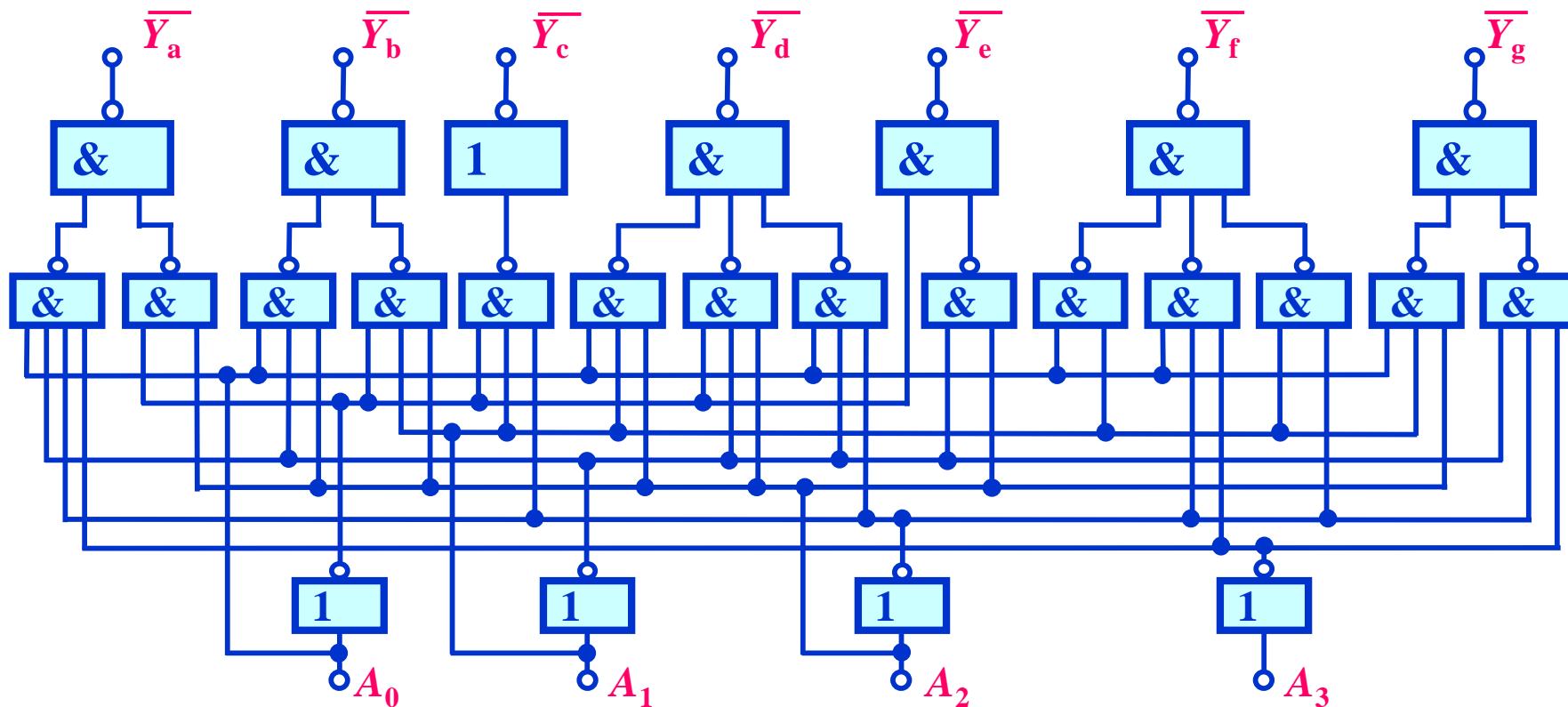



## 3.1 译码器 Decoder



- 七段显示译码器Verilog实现:

```
module Vr7seg(A, B, C, D, EN,  
              SEGA, SEGB, SEGC, SEGD, SEGE, SEGF, SEGG);  
  input A, B, C, D, EN;  
  output SEGA, SEGB, SEGC, SEGD, SEGE, SEGF, SEGG;  
  reg SEGA, SEGB, SEGC, SEGD, SEGE, SEGF, SEGG;  
  reg [1:7] SEGS;  
  
  always @ (A or B or C or D or EN) begin  
    if (EN)  
      case ({D,C,B,A})  
        // Segment patterns  abcdefg  
        0: SEGS = 7'b1111110; // 0  
        1: SEGS = 7'b0110000; // 1  
        2: SEGS = 7'b1101101; // 2  
        3: SEGS = 7'b1111001; // 3  
        4: SEGS = 7'b0110011; // 4  
        5: SEGS = 7'b1011011; // 5  
        6: SEGS = 7'b0011111; // 6 (no 'tail')  
        7: SEGS = 7'b1110000; // 7  
        8: SEGS = 7'b1111111; // 8  
        9: SEGS = 7'b1110011; // 9 (no 'tail')  
        default SEGS = 7'bx;  
      endcase  
    else SEGS = 7'b0;  
    {SEGA, SEGB, SEGC, SEGD, SEGE, SEGF, SEGG} = SEGS;  
  end  
endmodule
```



## 3.2 编码器



- 译码器的输出编码通常比其输入编码位数多。
- 如果器件的输出编码比其输入编码位数少，则常常称它为**编码器（encoder）**。
- 最常见的就是 $2^n$ - $n$ 编码器或二进制编码器

分类：  $\left\{ \begin{array}{l} \text{二进制编码器 } 2^n \rightarrow n \\ \text{二—十进制编码器 } 10 \rightarrow 4 \end{array} \right.$  或  $\left\{ \begin{array}{l} \text{普通编码器} \\ \text{优先编码器} \end{array} \right.$




# 二进制编码器



用  $n$  位二进制代码对  $N = 2^n$  个信号进行编码的电路

## 1. 3 位二进制编码器(8 线-3 线)

编码表

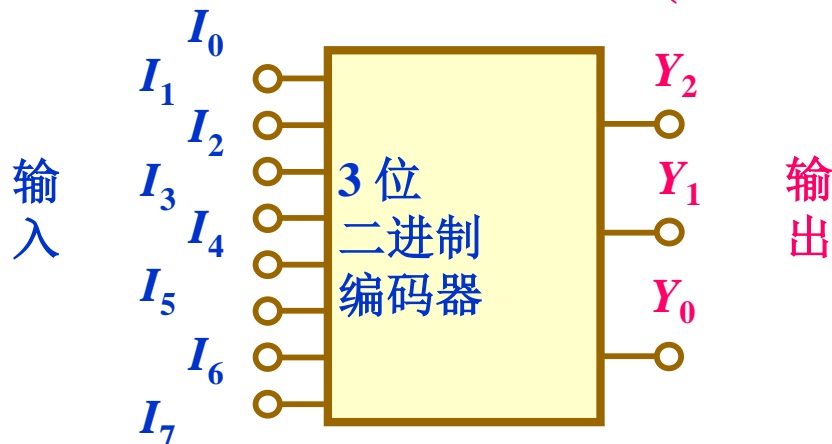

$I_0 \sim I_7$  是一组互相排斥的输入变量，任何时刻只能有一个端输入有效信号。


函数式

$$Y_2 = I_4 + I_5 + I_6 + I_7$$

$$Y_1 = I_2 + I_3 + I_6 + I_7$$

$$Y_0 = I_1 + I_3 + I_5 + I_7$$

输 入	输 出		
	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$
$I_0$	0	0	0
$I_1$	0	0	1
$I_2$	0	1	0
$I_3$	0	1	1
$I_4$	1	0	0
$I_5$	1	0	1
$I_6$	1	1	0
$I_7$	1	1	1

 

函数式

$$Y_2 = I_4 + I_5 + I_6 + I_7 = \overline{\overline{I_4} \cdot \overline{I_5} \cdot \overline{I_6} \cdot \overline{I_7}}$$



$$Y_1 = I_2 + I_3 + I_6 + I_7 = \overline{\overline{I_2} \cdot \overline{I_3} \cdot \overline{I_6} \cdot \overline{I_7}}$$

$$Y_0 = I_1 + I_3 + I_5 + I_7 = \overline{\overline{I_1} \cdot \overline{I_3} \cdot \overline{I_5} \cdot \overline{I_7}}$$

逻辑图

—用或门实现

—用与非门实现

  





## 3 位二进制优先编码器



允许几个信号同时输入，但只对优先级别最高的进行编码。优先顺序： $I_7 \rightarrow I_0$

编码表

输 入								输 出		
$I_7$	$I_6$	$I_5$	$I_4$	$I_3$	$I_2$	$I_1$	$I_0$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$
1	×	×	×	×	×	×	×	1	1	1
0	1	×	×	×	×	×	×	1	1	0
0	0	1	×	×	×	×	×	1	0	1
0	0	0	1	×	×	×	×	1	0	0
0	0	0	0	1	×	×	×	0	1	1
0	0	0	0	0	1	×	×	0	1	0
0	0	0	0	0	0	1	×	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

函数式

$$Y_2 = I_7 + I_6 + I_5 + I_4$$


$$Y_1 = I_7 + I_6 + \bar{I}_5 \bar{I}_4 I_3 + \bar{I}_5 \bar{I}_4 I_2$$

$$Y_0 = I_7 + \bar{I}_6 I_5 + \bar{I}_6 \bar{I}_4 I_3 + \bar{I}_6 \bar{I}_4 \bar{I}_2 I_1$$



# 逻辑图

输入  
输出  
为反  
变量

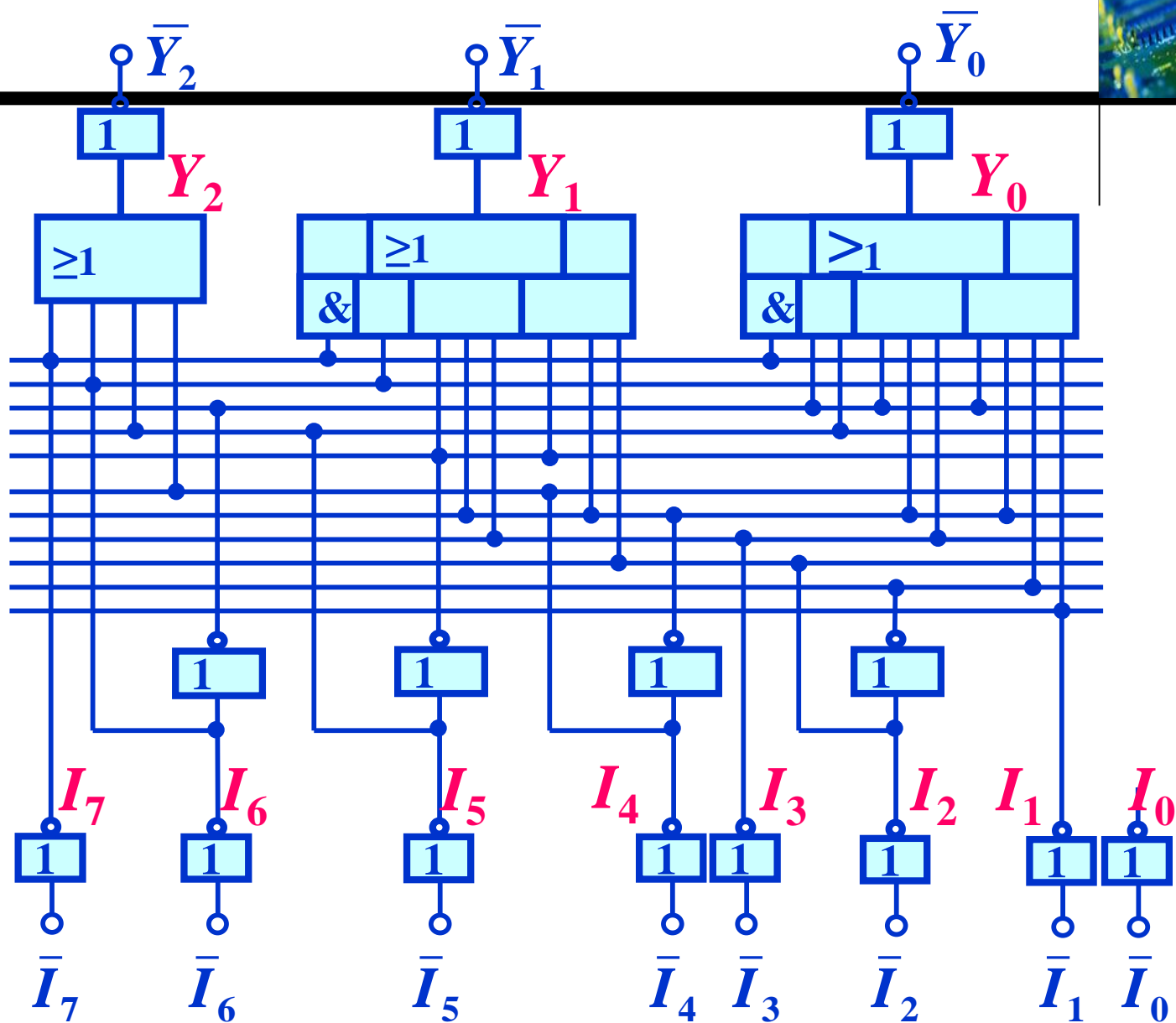





## 3.2 编码器

### ● 优先编码器74x148


- 低电平有效
- 支持级联

 


**Figure 5-47**  
Logic symbol for  
a generic 8-input  
priority encoder.

 

**Figure 5-48**  
Logic symbol for  
the 74x148 8-input  
priority encoder.

 

(b)

 

**Table 5-22** Truth table for a 74x148 8-input priority encoder.

Inputs									Outputs				
/EI	/I0	/I1	/I2	/I3	/I4	/I5	/I6	/I7	/A2	/A1	/A0	/GS	/EO
1	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	1	1	1
0	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	1
0	x	x	x	x	x	x	0	1	0	0	1	0	1
0	x	x	x	x	x	0	1	1	0	1	0	0	1
0	x	x	x	x	0	1	1	1	0	1	1	0	1
0	x	x	x	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1
0	x	x	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1
0	x	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0



## 3.2 编码器

### ● 74x148实现


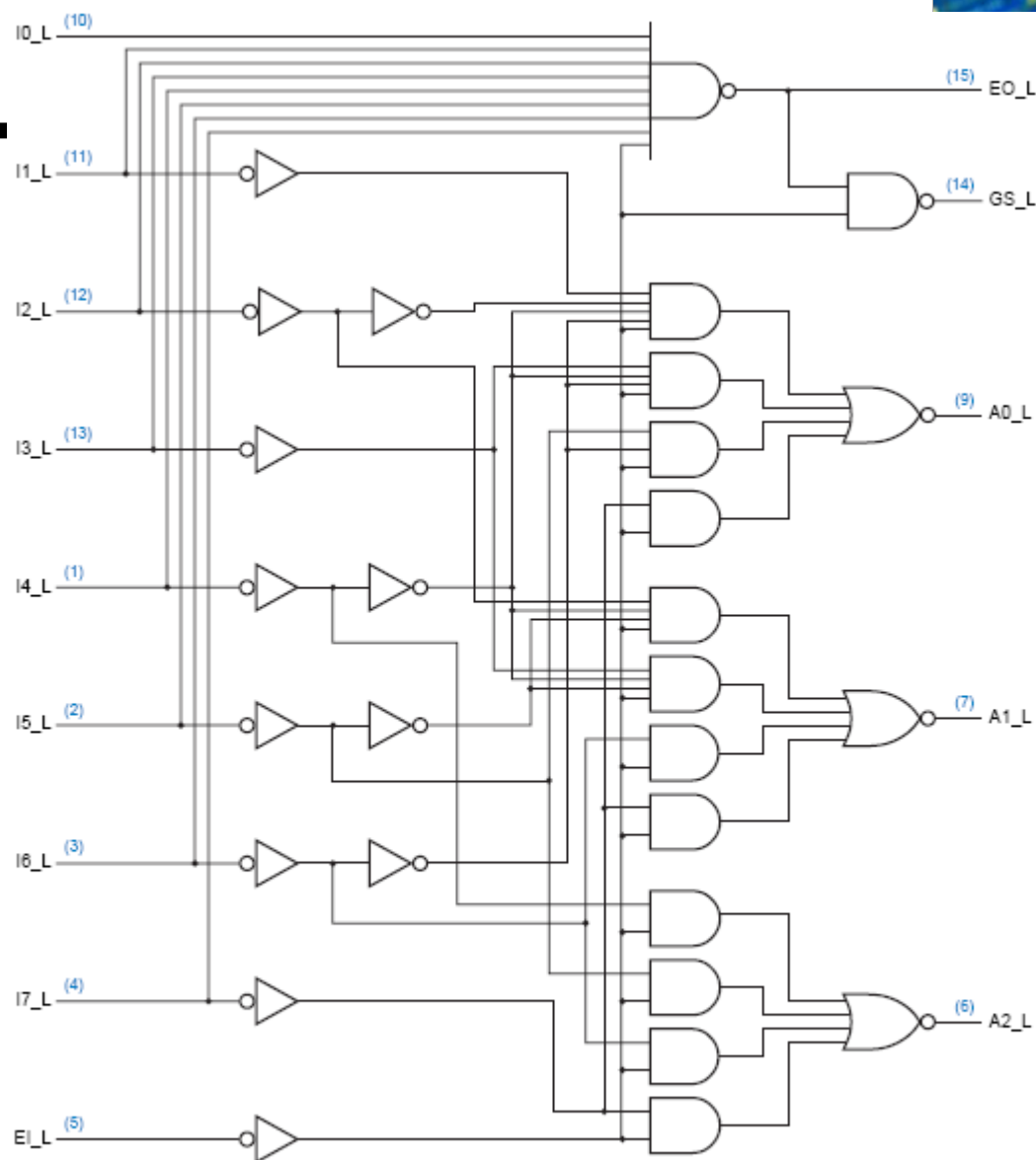


Figure 5-49 Logic diagram for the 74x148 8-input priority encoder, including pin numbers for a standard 16-pin dual in-line package.

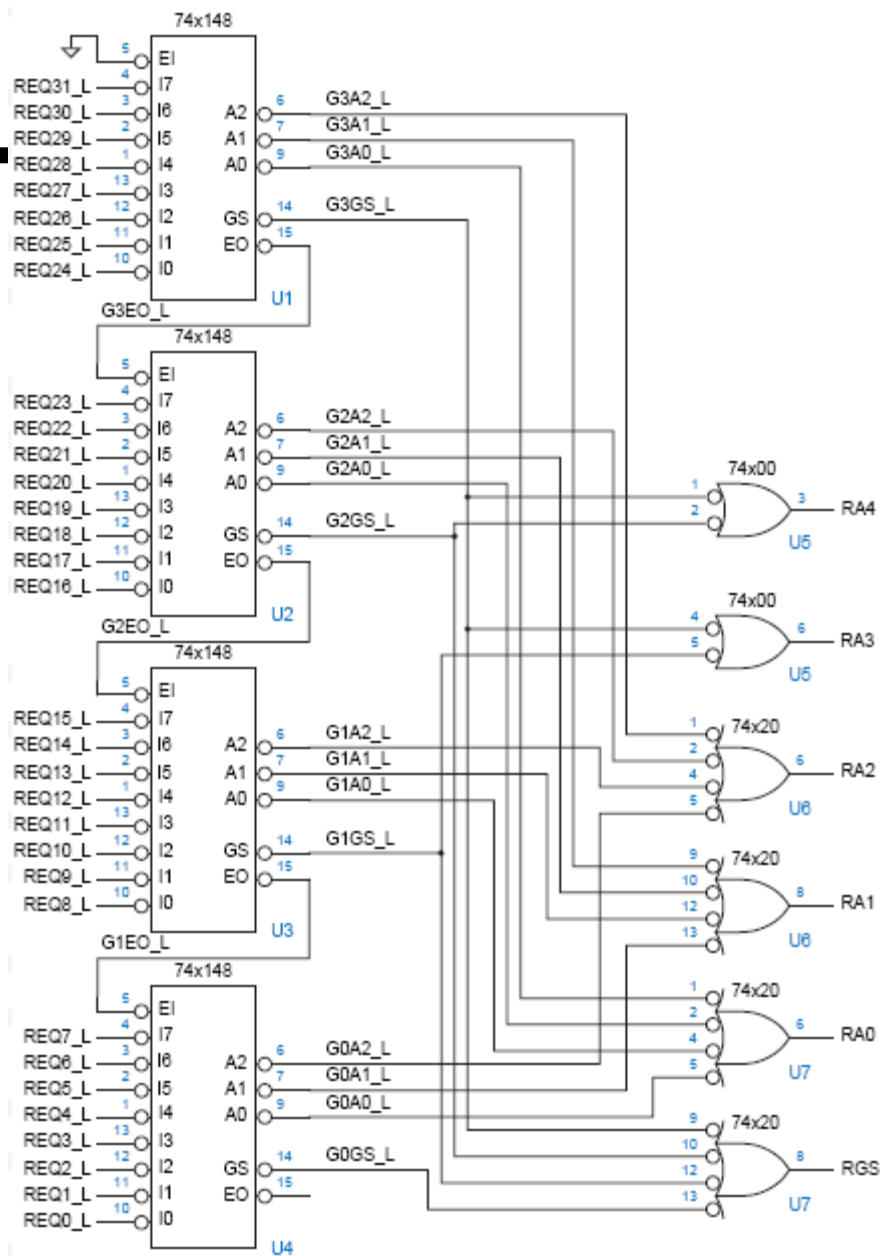

## 3.2 编码器

### ● 74x148级联





## 3.2 编码器



### ● Verilog实现

换。很容易将它修改，使其利用不同优先级顺序、不同输入数字或增加更多的功能（出次最高优先级），在DDPPonline的Xcver.3节中做了探讨。

表6-31 类似74x148 8输入优先级编码器的行为描述型Verilog模块

```
module Vr74x148(EI_L, I_L, A_L, EO_L, GS_L);
    input EI_L;
    input [7:0] I_L;
    output [2:0] A_L;
    output EO_L, GS_L;
    reg [7:0] I;
    reg [2:0] A, A_L;
    reg EI, EO_L, EO, GS_L, GS;
    integer j;

    always @ (EI_L or EI or I_L or I or A or EO or GS) begin
        EI = ~EI_L; I = ~I_L; // convert inputs
        EO_L = ~EO; GS_L = ~GS; A_L = ~A; // convert outputs
        EO = 1; GS = 0; A = 0; // default output values
        begin
            if (EI==0) EO = 0;
            else for (j=0; j<=7; j=j+1) // check low priority first
                if (I[j]==1)
                    begin GS = 1; EO = 0; A = j; end
        end
    end
endmodule
```



 
## 3.3 三态器件




- 三态缓冲器

Various three-state buffers: (a) noninverting, active-high enable; (b) non-inverting, active-low enable; (c) inverting, active-high enable; (d) inverting, active-low enable.



- 三态器件允许多个信号源共享单个线路。

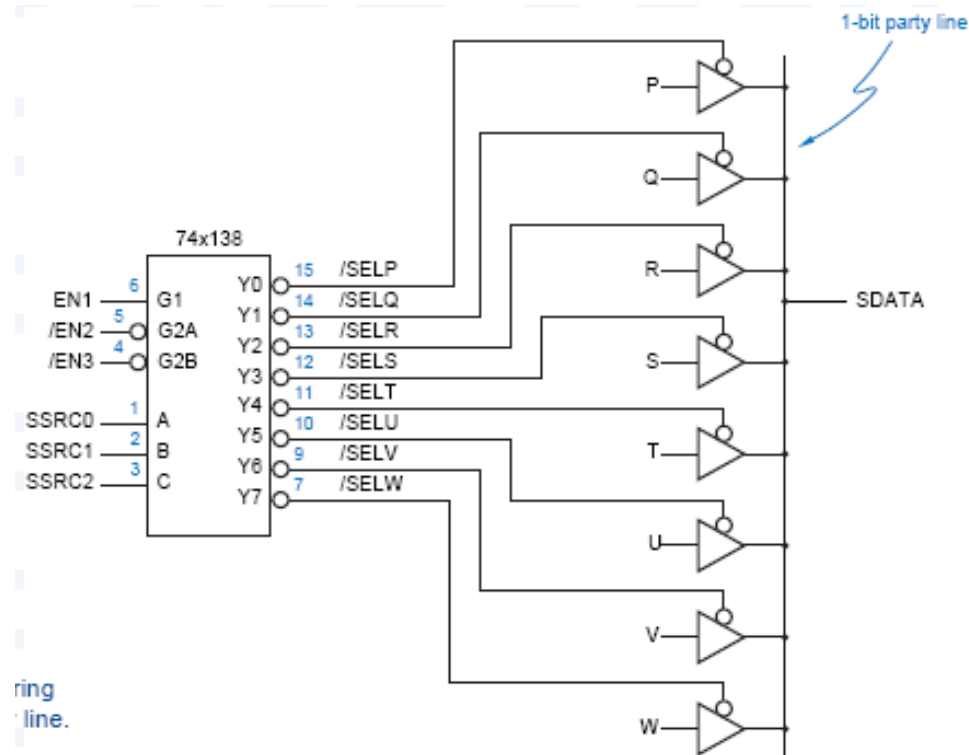






## 3.3 三态器件


 
### ● 三态缓冲器

- 三态门进入和离开高阻态的延迟时间不同，会造成输出线路上值的混乱，造成同时驱动的冲突现象。
- 解决的方法：设计控制逻辑，保证一段**截止时间**（**dead time**），这段时间不应该有任何器件驱动同线。








## 3.3 三态器件



- 标准MSI三态缓冲器

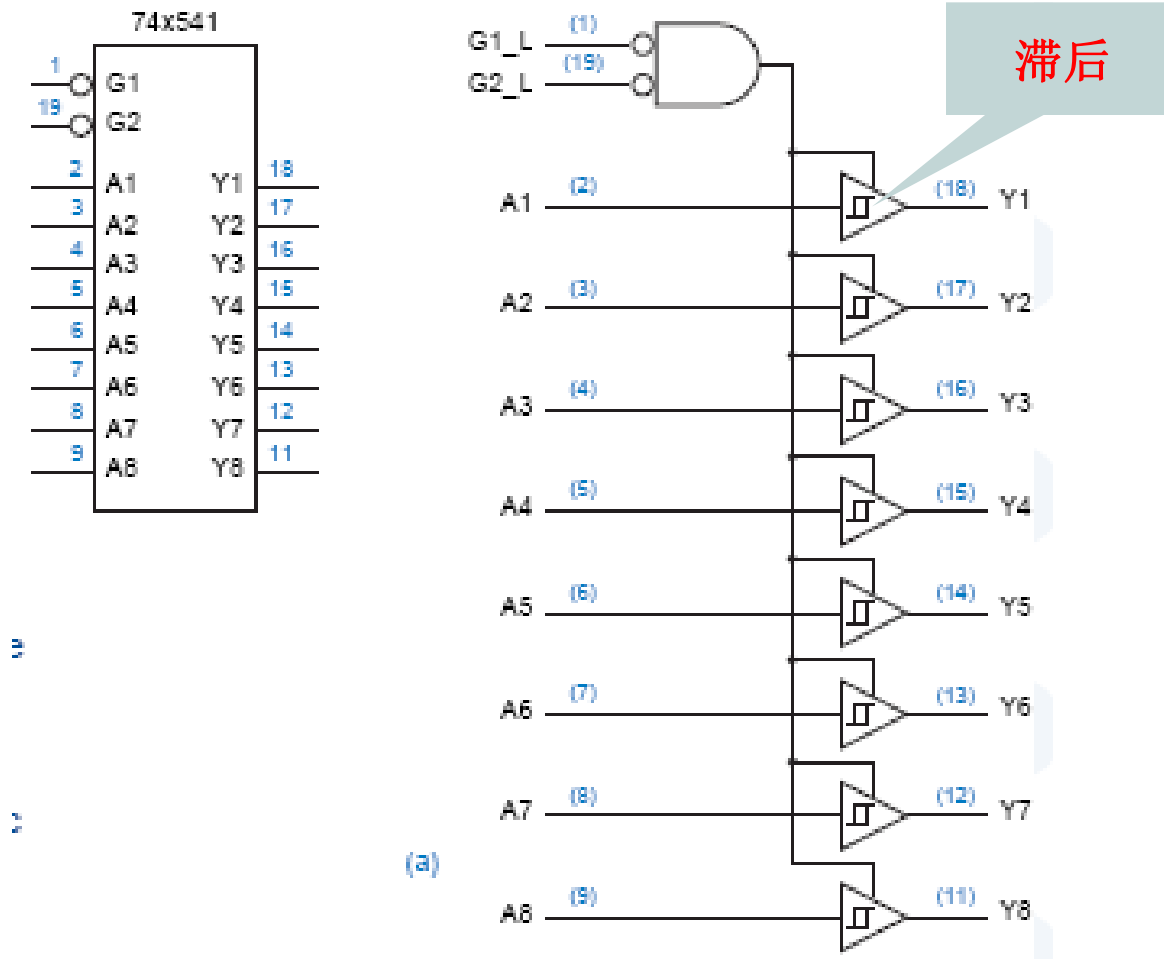




## 3.3 三态器件



- 标准MSI三态缓冲器

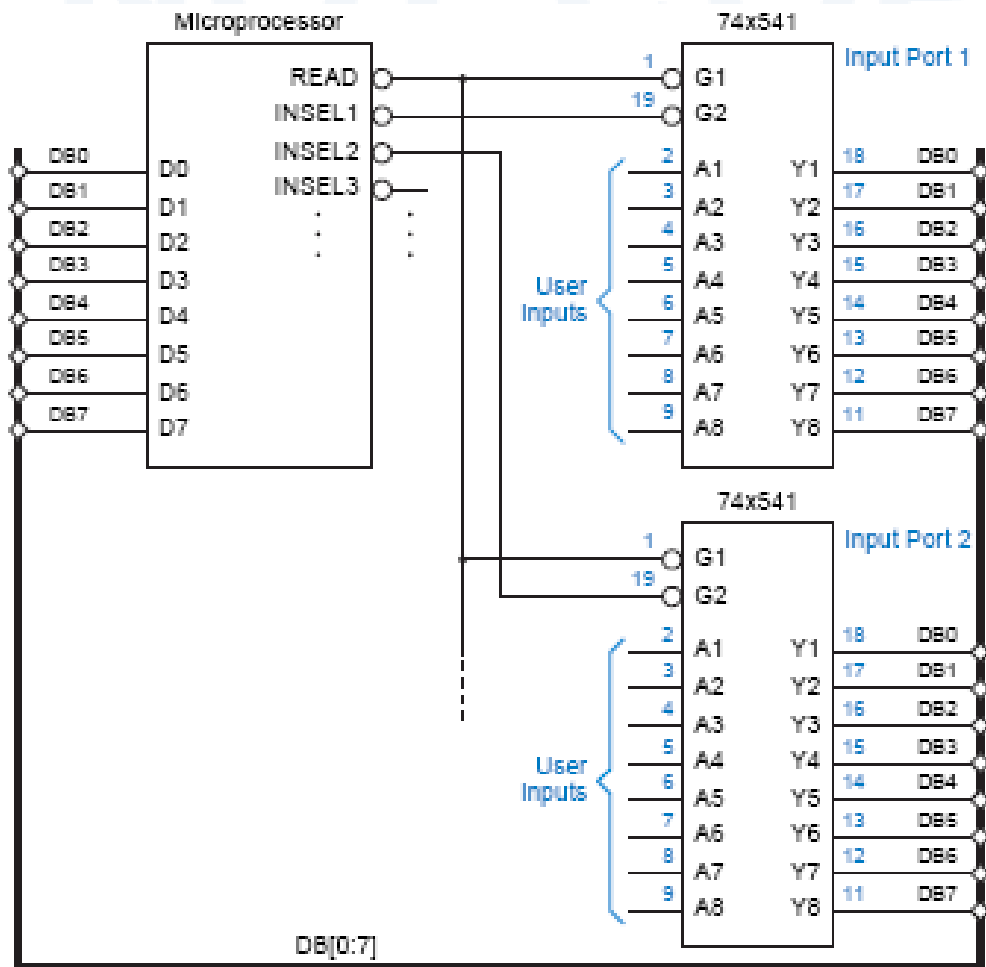





## 3.3 三态器件



### ● 标准MSI三态缓冲器——总线收发器

- DIR控制方向
- G\_L控制使能
- 使能控制无效，可能两条总线需要分别处理事情。

 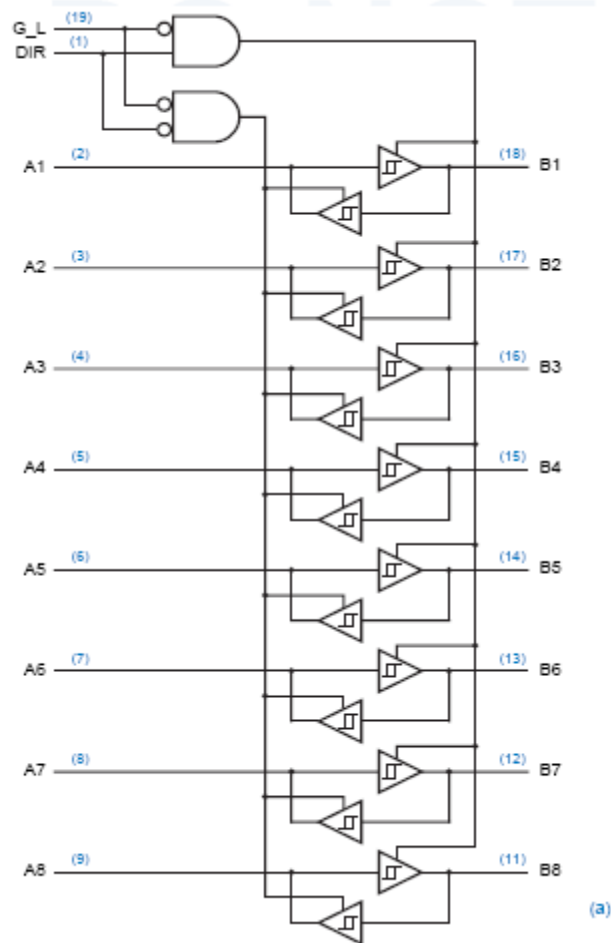

**Figure 5-58**  
The 74x245 octal three-state transceiver:  
(a) logic diagram;  
(b) traditional logic symbol.




## 3.3 三态器件



### ● 标准MSI三态缓冲器——总线收发器

#### ● 双向总线控制应用

ENTFR_L	ATOB	Operation
0	0	Transfer data from a source on bus B to a destination on bus A.
0	1	Transfer data from a source on bus A to a destination on bus B.
1	x	Transfer data on buses A and B independently.

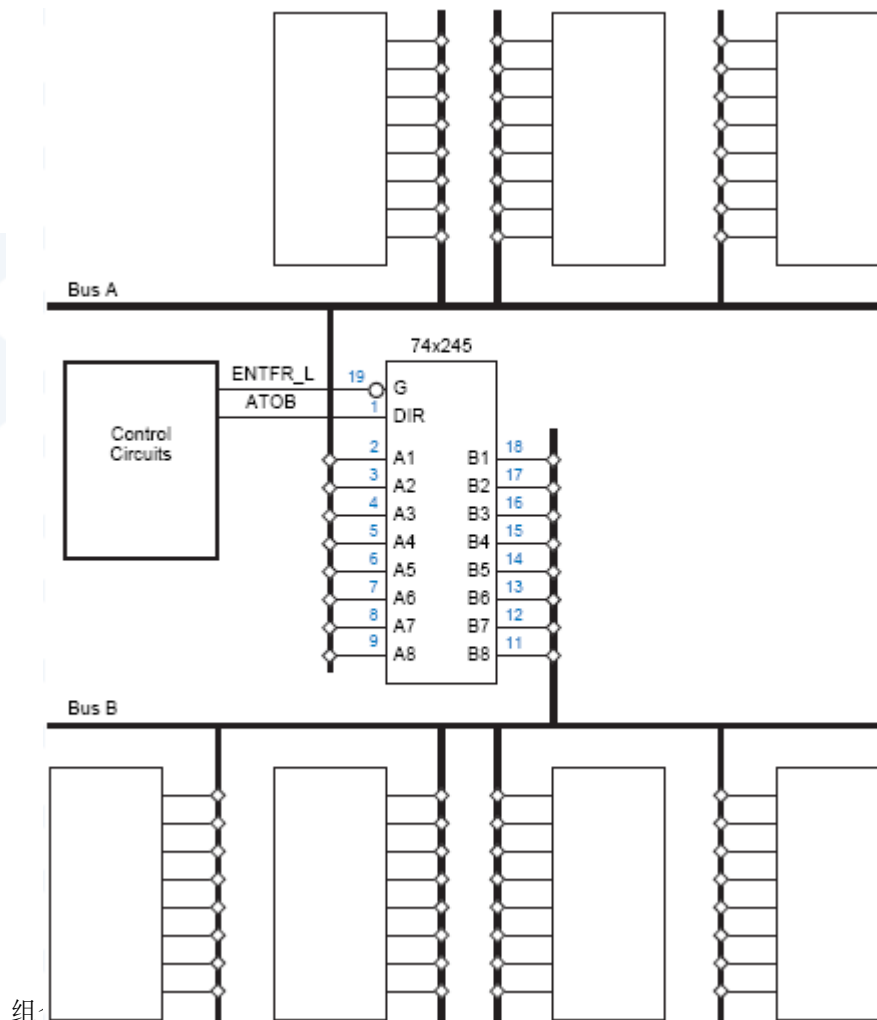



## 3.3 三态器件



- 标准MCI三态缓冲器

选总线不被驱动（尽管输出被使能）的逻辑。

- Verilog

表6-41 4路2位总线收发器的Verilog模块

```
module VrXcvr4x8(A, B, C, D, S, AOE_L, BOE_L, COE_L, DOE_L, MOE_L);
    input [2:0] S;
    input AOE_L, BOE_L, COE_L, DOE_L, MOE_L;
    inout [1:8] A, B, C, D;
    reg [1:8] ibus;

    always @ (A or B or C or D or S) begin
        if (S[2] == 0) ibus = {4{S[1:0]}};
        else case (S[1:0])
            0: ibus = A;
            1: ibus = B;
            2: ibus = C;
            3: ibus = D;
        endcase
    end

    assign A = ((~AOE_L & ~MOE_L) && (S[2:0] != 4)) ? ibus : 8'bz;
    assign B = ((~BOE_L & ~MOE_L) && (S[2:0] != 5)) ? ibus : 8'bz;
    assign C = ((~COE_L & ~MOE_L) && (S[2:0] != 6)) ? ibus : 8'bz;
    assign D = ((~DOE_L & ~MOE_L) && (S[2:0] != 7)) ? ibus : 8'bz;
endmodule
```

S[2] 决定是驱动  
S[1:0] 决定是驱动哪个  
OE-L 决定是使能


} ?


 
## 3.4、数据选择器(多路选择器)




- 又称为多路转换器或多路开关(Multiplexers, MUX)
  - 一种多路输入，单路输出的逻辑构件。
  - 其输出等于一路输入，取决于控制信号。





# 2-to-1 multiplexer

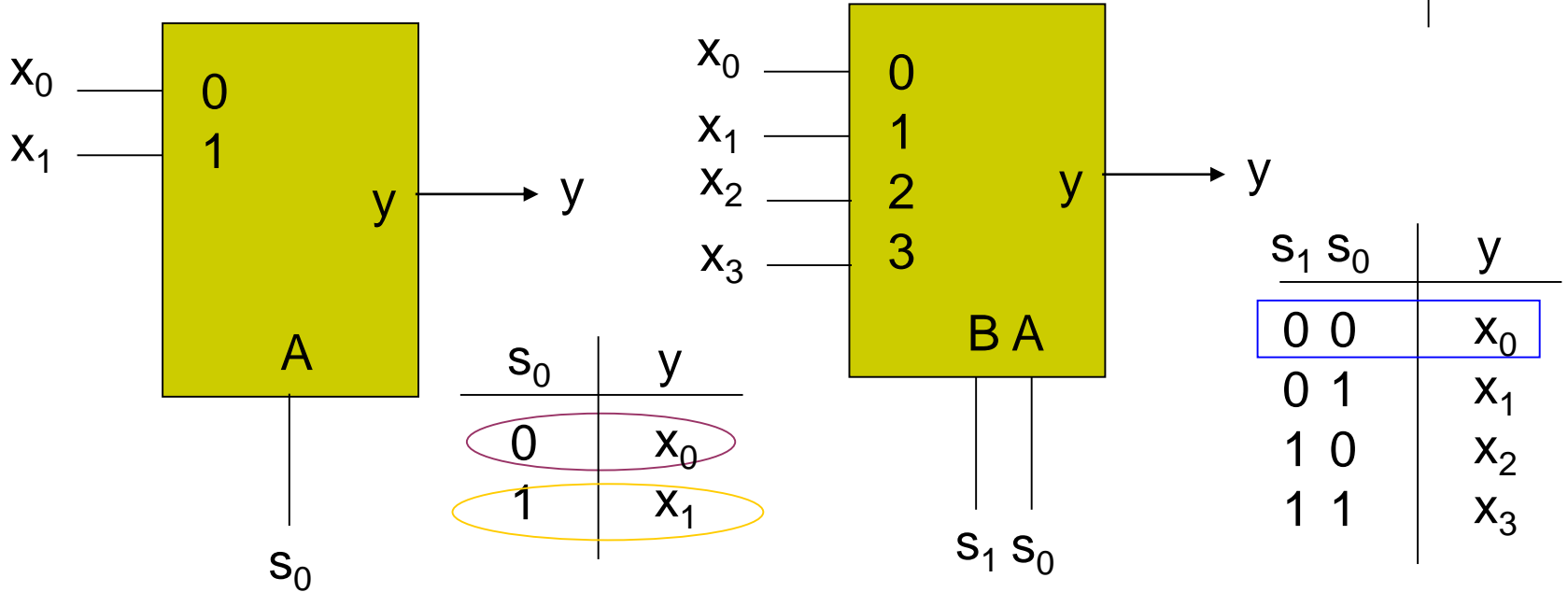

$$y = x_0 \bar{s}_0 + x_1 s_0$$


$$y = \bar{s}_1 \bar{s}_0 x_0 + \bar{s}_1 s_0 x_1 + s_1 \bar{s}_0 x_2 + s_1 s_0 x_3$$


 
# 4-to-1 MUX realization



$$y = \overline{s_1}\overline{s_0}x_0 + \overline{s_1}s_0x_1 + s_1\overline{s_0}x_2 + s_1s_0x_3$$







# 16-to-1 MUX




MUX 0					MUX 2				
$s_3$	$s_2$	$s_1$	$s_0$	$y$	$s_3$	$s_2$	$s_1$	$s_0$	$y$
0	0	0	0	$x_0$	1	0	0	0	$x_8$
0	0	0	1	$x_1$	1	0	0	1	$x_9$
0	0	1	0	$x_2$	1	0	1	0	$x_{10}$
0	0	1	1	$x_3$	1	0	1	1	$x_{11}$
0	1	0	0	$x_4$	1	1	0	0	$x_{12}$
0	1	0	1	$x_5$	1	1	0	1	$x_{13}$
0	1	1	0	$x_6$	1	1	1	0	$x_{14}$
0	1	1	1	$x_7$	1	1	1	1	$x_{15}$
MUX 1					MUX 3				



## 3.4、数据选择器



- 74LS153的逻辑结构

 





## 2、数据选择器




- 芯片介绍
  - 74151: 8-to-1
  - 74150: 16-to-1
  - 74153: dual(2组) 4-to-1
  - 74157: quad (4组) 2-to-1



# 74157 2-1 MUX

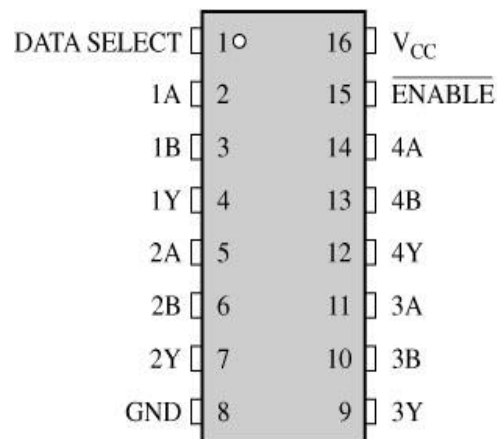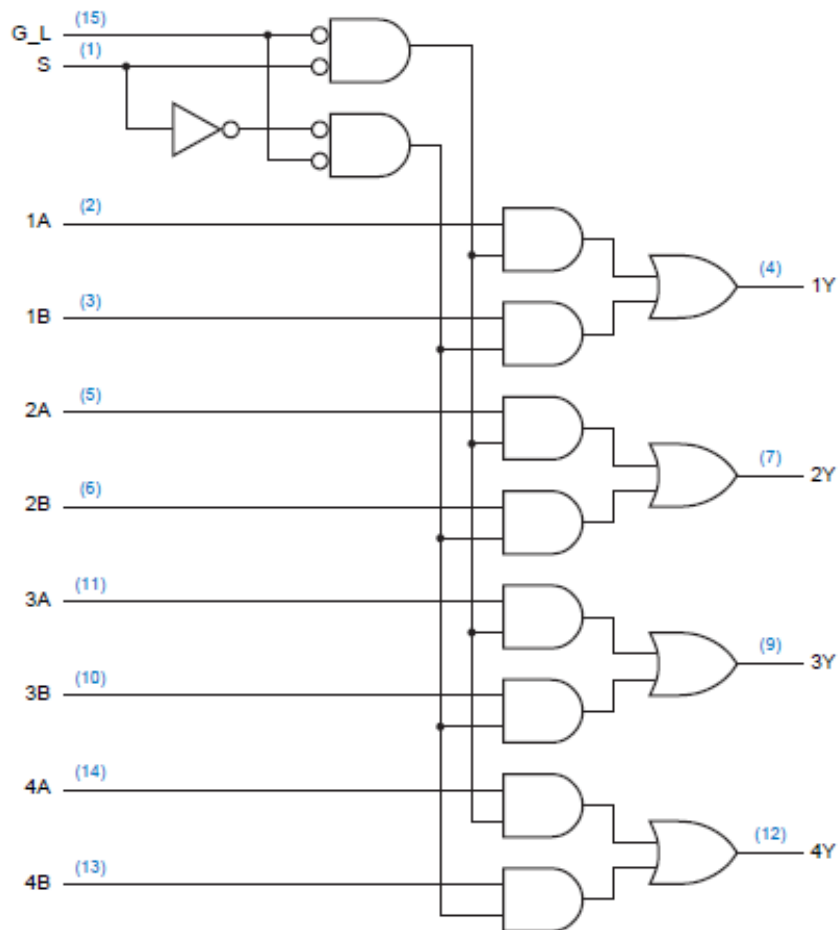

(a) Pin diagram

 


(b) Logic symbol



# 74151 8-to-1 MUX




Inputs				Outputs	
EN_L	C	B	A	Y	Y_L
1	x	x	x	0	1
0	0	0	0	D0	D0'
0	0	0	1	D1	D1'
0	0	1	0	D2	D2'
0	0	1	1	D3	D3'
0	1	0	0	D4	D4'
0	1	0	1	D5	D5'
0	1	1	0	D6	D6'
0	1	1	1	D7	D7'

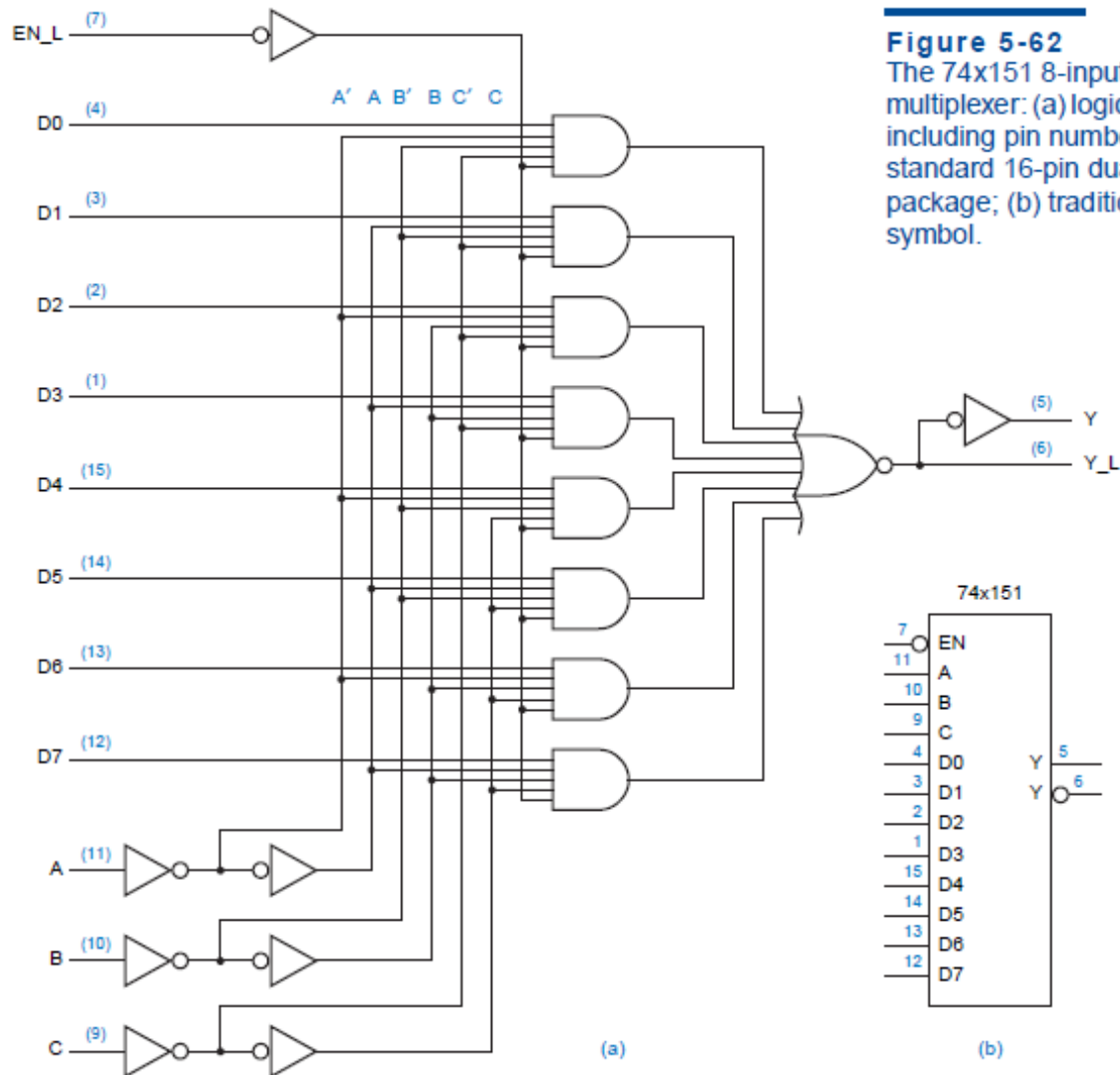



# MUX的扩展

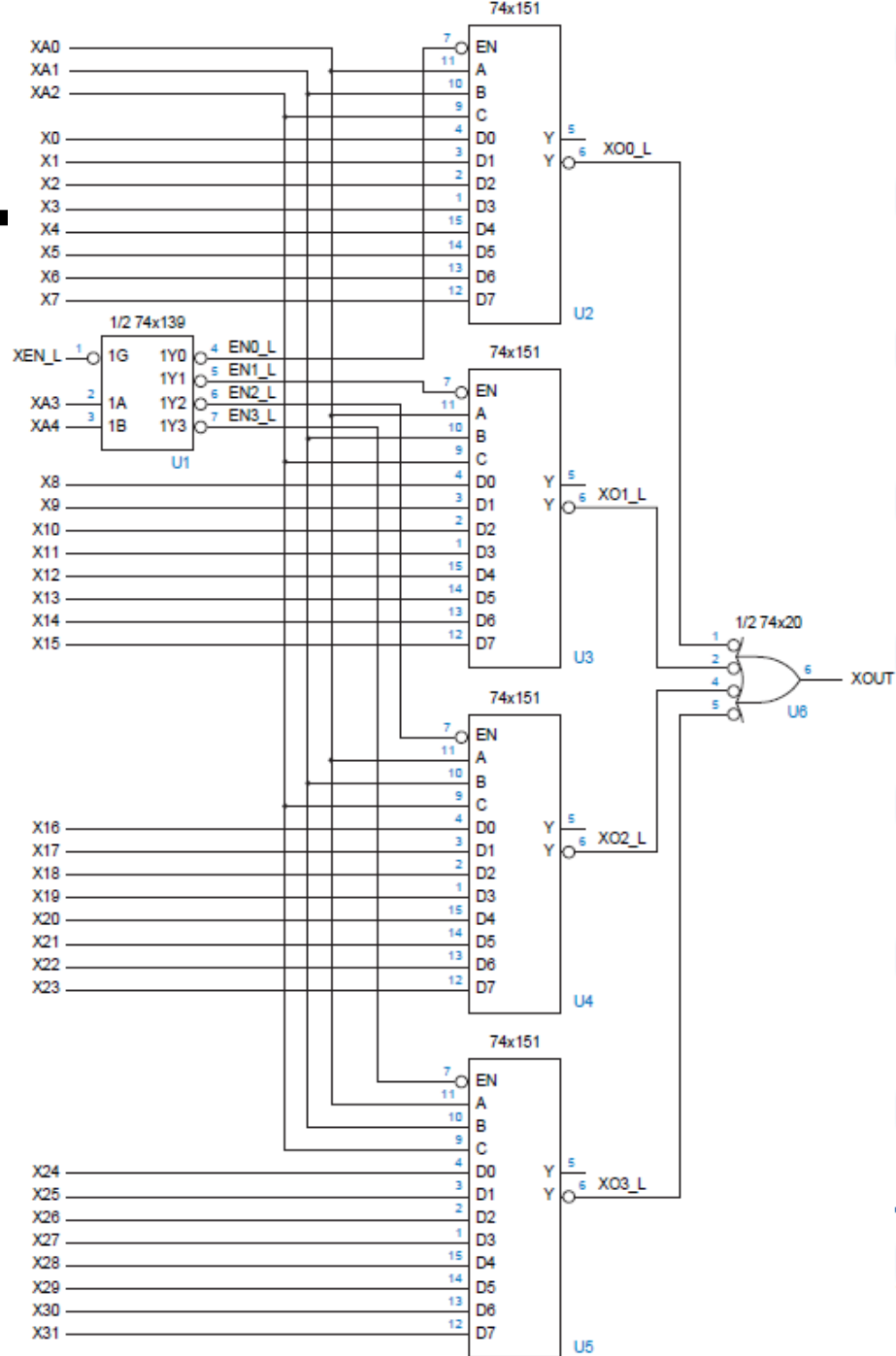

**Figure 5-65**  
Combining 74x151s  
to make a 32-to-1  
multiplexer.



## 3.4、数据选择器



- 假设是n个输入变量，则需要

$$m = \log_2^n$$

- 输出函数y,为所有选择变量最小项 $m_i$ 与上相应数据输入线 $D_i$ 之和。

$$y = \sum_{i=0}^n m_i D_i$$

- 以74LS153为例介绍数据选择器的逻辑结构
  - 74LS153是四选一多路开关，即一个芯片内集成了两个同样结构的四选一多路开关



# 多路选择器的推广应用



- 多路选择器除完成对多路数据进行选择的基本功能外，
- 在逻辑设计中主要用来实现各种逻辑函数功能。
- 用多路选择器实现分时多路转换电路。(将并行输入的数据转换成串行输出)。





# Use MUX to Realize Function




- 方法I：用具有 $n$ 个选择变量的MUX实现 $n$ 个变量的函数。
  - 将函数的 $n$ 个变量依次连接到MUX的 $n$ 个选择变量端，并将函数表示成最小项之和的形式。若函数表达式中包含最小项 $m_i$ ，则相应MUX的 $D_i$ 接1，否则 $D_i$ 接0。



- Example1 Use 74151(8 to 1MUX) to Realize function:  $f(A_0, A_1, A_2) = \sum m(1, 3, 5, 6)$

m	$A_2 A_1 A_0$	$D_i$
0	0 0 0	0
1	0 0 1	1
2	0 1 0	0
3	0 1 1	1
4	1 0 0	0
5	1 0 1	1
6	1 1 0	1
7	1 1 1	0

 

方法简单，但并不经济，因为MUX的数据输入端未能得到充分利用。对于具有n个变量的逻辑函数，完全可以用少于n个选择变量的MUX实现。利用数据输入线定义变量。



- 方法Ⅱ：用具有 $n-1$ 个选择控制变量的MUX实现 $n$ 个变量函数功能
  - 即从函数的 $n$ 个变量中任 $n-1$ 个作为MUX的选择控制变量，并根据所选定的选择控制变量将函数变换成 $F=\sum m_i D_i$ 的形式，以确定各数据输入 $D_i$ 。假定剩余变量为 $X$ ，则 $D_i$ 的取值只可能是0、1、 $X$ 或 $X'$ 四者之一。



# N-1 selector value





- Example: Use 4 to 1 MUX to realize  $F(A, B, C) = \sum m(1, 3, 5, 6)$
- 1 选择B、C为选择变量，A为数据输入。将函数表达式展开成选择变量最小项表示形式。列出选择器的功能表，确定每条数据输入线的值。画出逻辑电路图

$$\begin{aligned} f &= \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}BC + A\overline{B}C + ABC\overline{C} \\ &= \overline{B}\overline{C} \cdot 0 + \overline{B}C(A + \overline{A}) + B\overline{C}A + BC\overline{A} \end{aligned}$$

选择 BC	输入 A	输出 F
00	0	0
01	1	1
10	A	1
11	$\overline{A}$	1

功能表

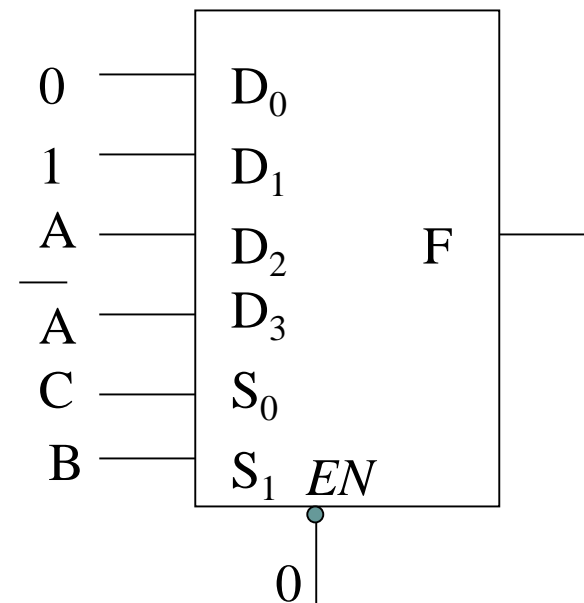


 

2 选择AB为选择变量，C为数据输入，画出卡诺图，标出实现函数的最小项，确定每种选择情况下，数据输入线的值（0,1，原变量，反变量）。 $F(A, B, C) = \sum m(1, 3, 5, 6)$


输入 C	选择 AB			
	00	01	10	11
0	0	2	4	⑥
1	①	③	⑤	7
$D_i$				

卡诺图实现表

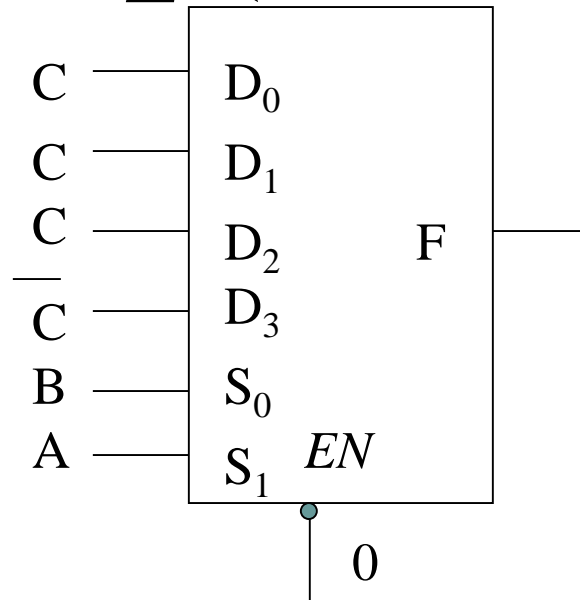

思考：1 什么情况下，数据输入线值为0，什么时候为1？

2 在增加逻辑门电路控制的情况下，能否用更少的选择变量来实现布尔函数？

 


●例：用4路选择器实现4变量逻辑函数的功能，函数式为  
 $F(A, B, C, D) = \sum m(1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15)$

- 1、选择2个变量作为选择变量，其余两个变量用为数据输入值，以选择变量为基准，画出函数的卡诺图。
- 2、选择变量的每一列作为子卡诺图，对输入变量进行化简，确定每一种选择情况下的输入值 $D_i$ 。
- 3、用基本逻辑门电路实现数据输入值。

AB \ CD					
		00	01	11	10
CD	00				
	01				
	11				
	10				

1假设AB为选择输入，则数据输入线的值为：
 
$$\begin{aligned} D_0 &= C'D + CD' = C \oplus D & D_1 &= C' \cdot D' \\ D_2 &= C + D & D_3 &= C + D' \end{aligned}$$



2 假设CD为选择输入，AB为数据输入，则数据线的值为：

AB \ CD					
CD \ AB		00	01	11	10
	00		1	1	
	01	1			1
	11			1	1
	10	1		1	1

$$D0=B$$

$$D1=B'$$

$$D2=A+B'$$

$$D3=A$$

设定不同的选择变量可取得不同导致化简的结果。

更多变量的函数，先对函数表达式化简，消去变量，得到最简式后，再设置选择变量和数据输入变量。



## 2、数据选择器




- 【例】用4路选择器74LS253构成分时多路转换器


- 把并行处理的数据放在Di端上。
- 在地址端上，周期性的循环加载

00->01->10->11

如此，在输出端上，顺序地送出原先并行的数据。

 



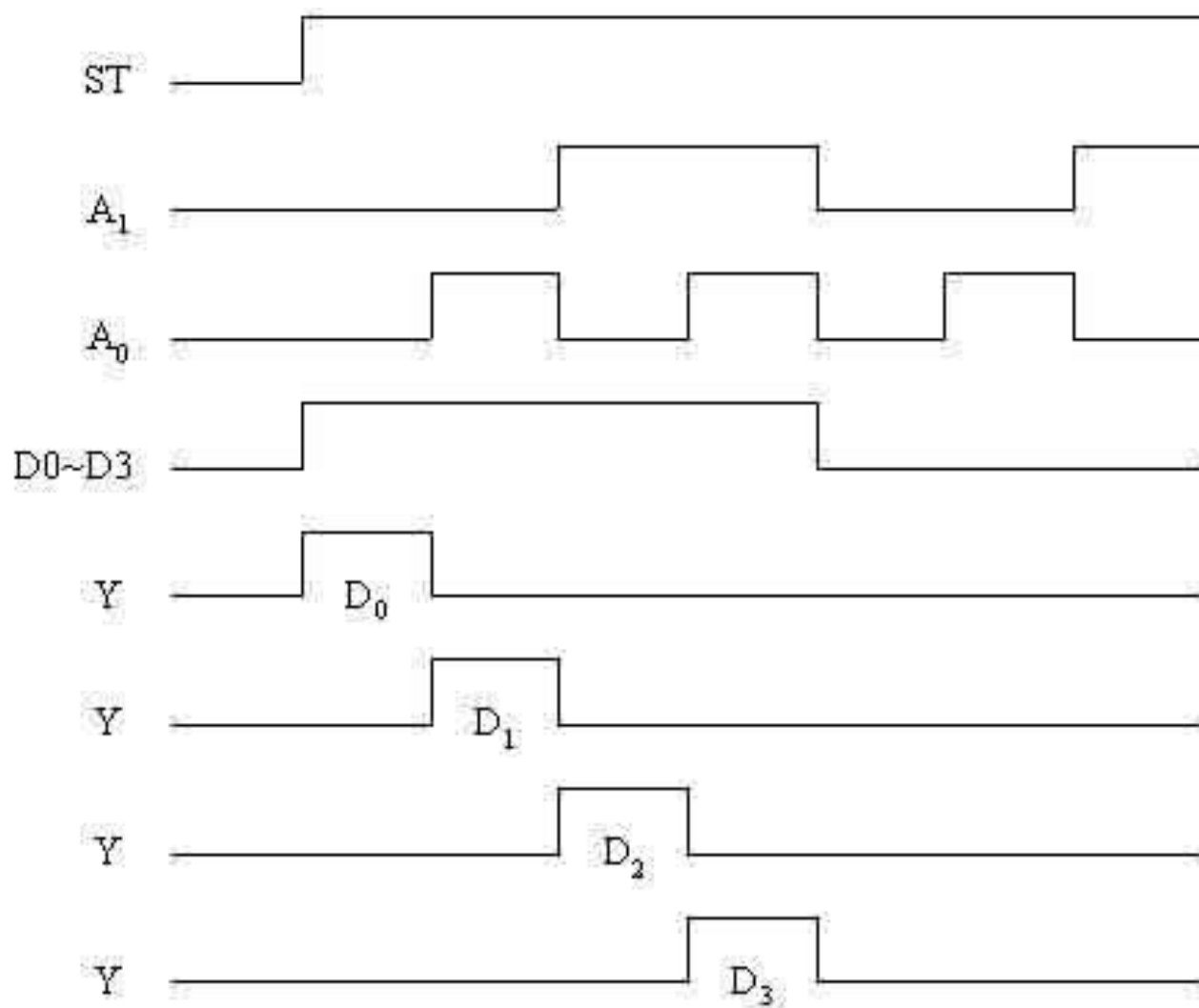



 
## 3.5 数据分配器(Demultiplexers)




- 其功能和多路数据选择器相反。
- 是一种单路输入，多路输出的逻辑构件。
  - 从哪一端输出依赖于当时的地址控制端输入。





# DEMUX的实现

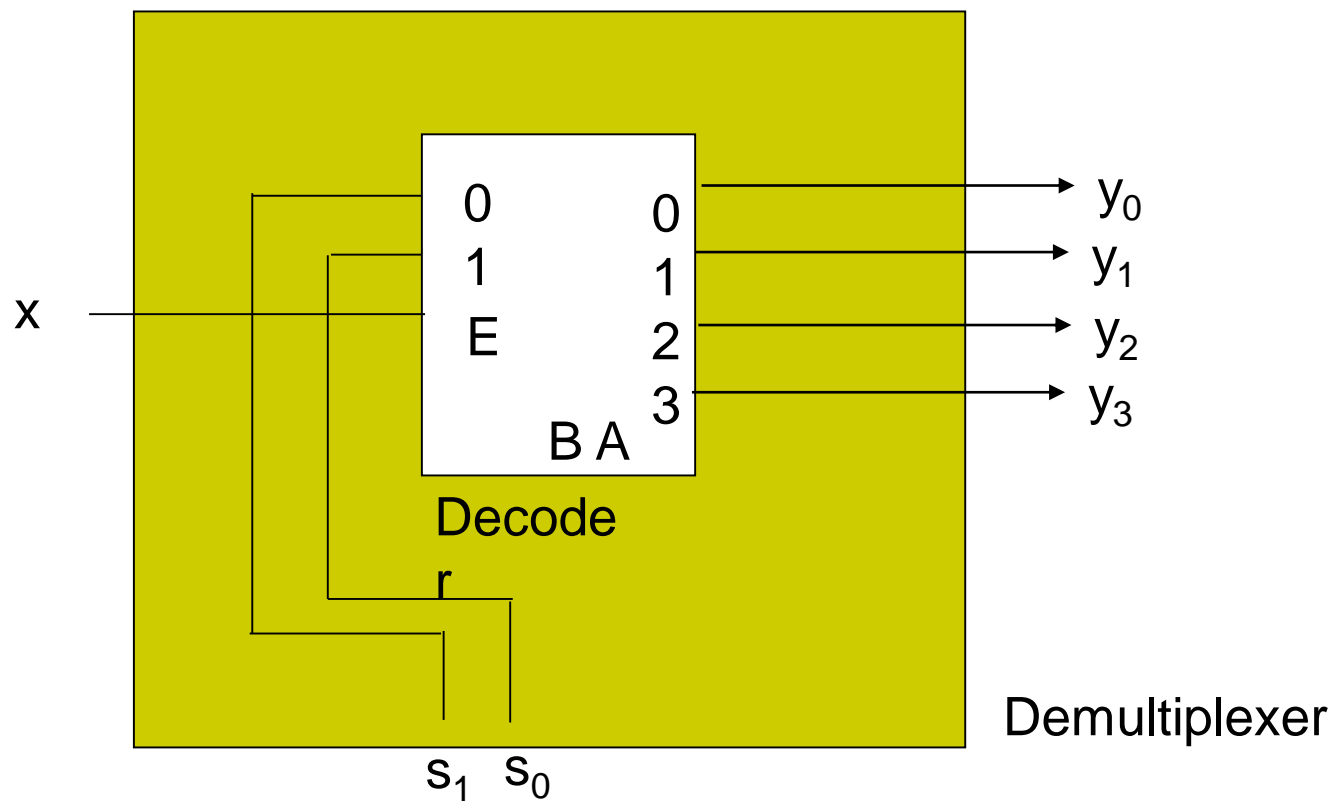



## 3.5 数据分配器



- N个输出，需要m个地址变量标识

$$m = \log_2^n$$

- 每个输出Yi，都是一个最小项表达式和输入变量的乘积。

$$Y_i = D m_i$$

- 逻辑结构: (74LS155)
  - 74LS155是双1：4线数据分配器，结构见框图所示。外部标明了两个独立数据分配器的数据输入、输出线和控制信号线。




## 3.5 数据分配器



- 当地址输入 $A_1A_0=00$ ，且使能控制 $ST$ 有效时，数据输入发送到 $f_0$ 输出端；当地址输入 $A_1A_0=01$ ，且使能控制 $ST$ 有效时，数据输入发送到 $f_1$ 输出端；依次类推。

有一个非信号输入

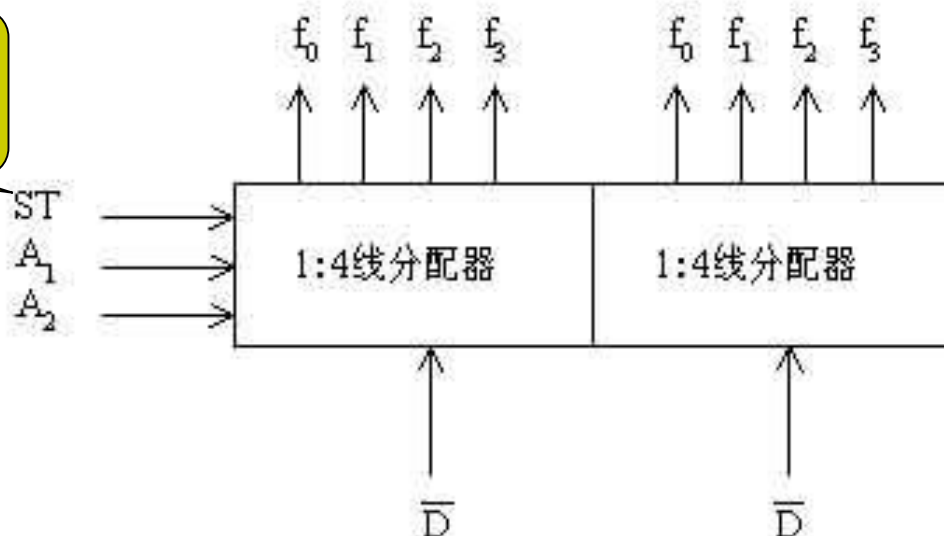



## 3.5 数据分配器



- 功能表

输入			输出				输入			输出			
1ST	1A <sub>1</sub>	1A <sub>0</sub>	1f <sub>0</sub>	1f <sub>1</sub>	1f <sub>2</sub>	1f <sub>3</sub>	$\overline{2ST}$	2A <sub>1</sub>	2A <sub>0</sub>	2f <sub>0</sub>	2f <sub>1</sub>	2f <sub>2</sub>	2f <sub>3</sub>
0	×	×	1	1	1	1	1	×	×	1	1	1	1
1	0	0	1D	1	1	1	0	0	0	2D	1	1	1
1	0	1	1	1D	1	1	0	0	1	1	2D	1	1
1	1	0	1	1	1D	1	0	1	0	1	1	2D	1
1	1	1	1	1	1	1D	0	1	1	1	1	1	2D


将ST和ST'连在一起作为地址输入端A<sub>2</sub>，两个数据输入端连在一起作为数据输入，则芯片74LS155可以组成一个1：8线数据分配器。




## 3.5 数据分配器



- 【例】利用DMUX和MUX设计一个实现8路数据传输的逻辑电路。

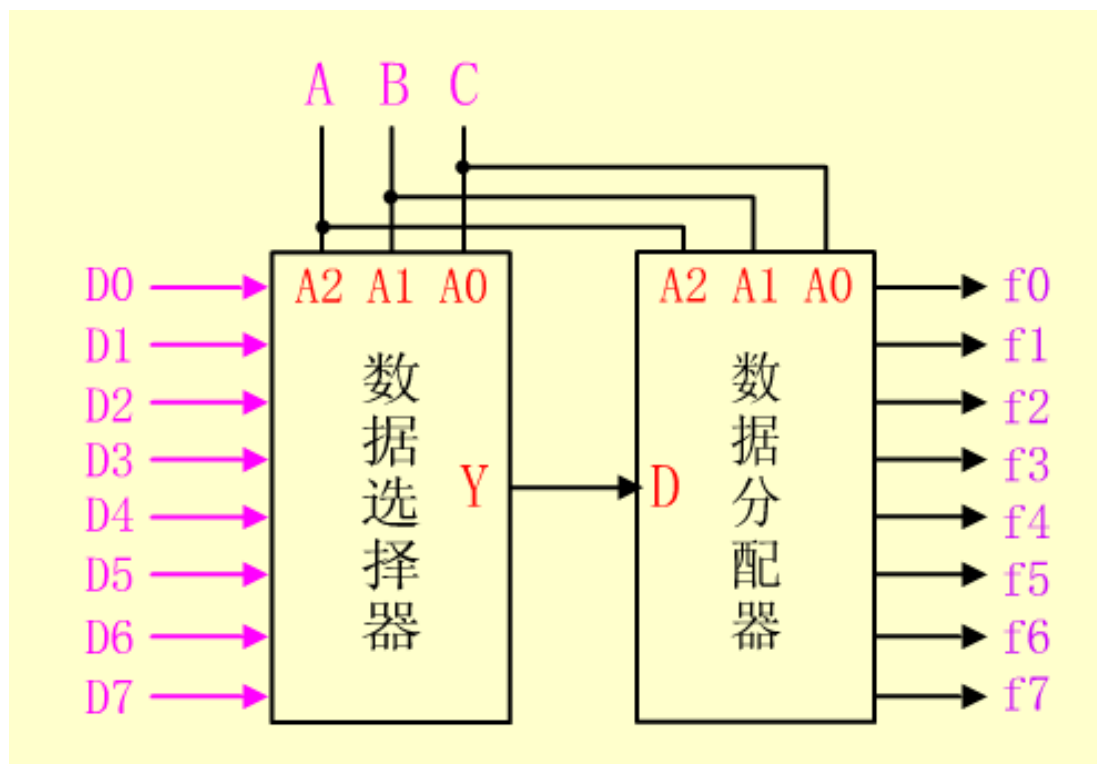
 
# K-channel multiplexing/demultiplexing system



多路分配器常与多路选择器联用，以实现多通道数据分时传送。通常在发送端由MUX将各路数据分时送上公共传输线(总线)，接收端再由DEMUX将公共线上的数据适时分配到相应的输出端。






## 3.5 多路选择器/分配器的应用



- 大扇出处理
  - 每个输出端增加一个三态缓冲。

- 常用符号
  - a 开关等效
  - b 框图符号

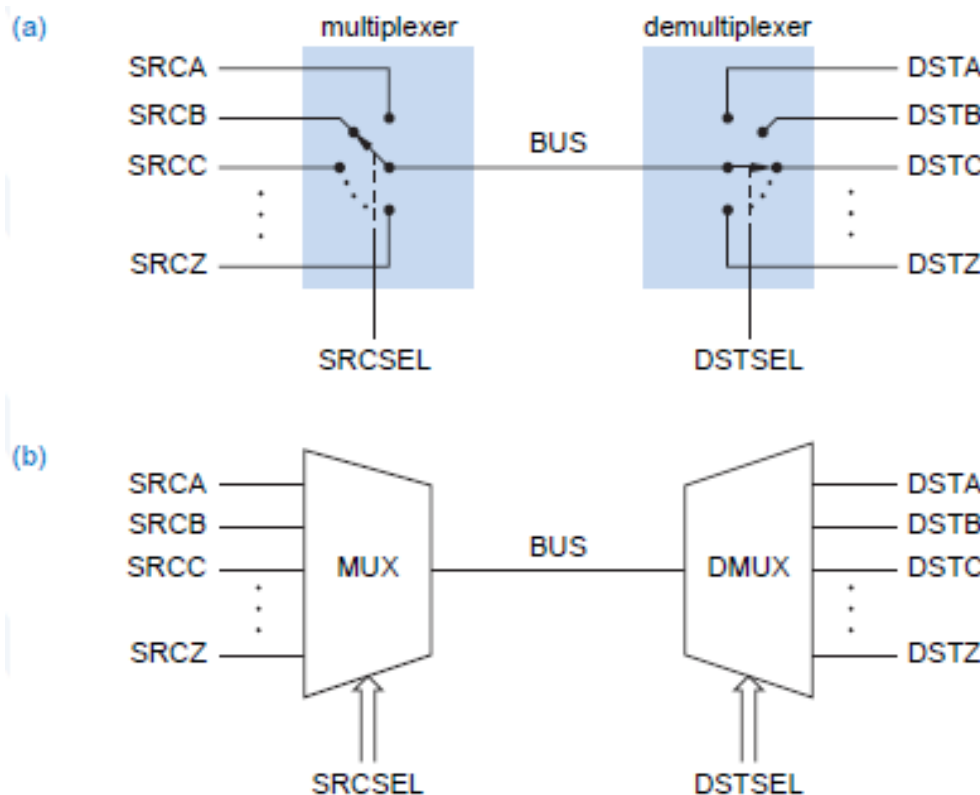



## 3.5 多路选择器/分配器的应用



- Verilog实现

- 数据流

- 行为型

### 6 用Verilog实现多路复用器

多路复用器很容易用Verilog来描述。在数据流形式中，可以使用一系列条件操作符( )来实现所需要的功能，表6-51是一个4输入8位多路复用器的Verilog模块。

在行为结构体中，可以使用一条case语句。例如，表6-52是对同一个mux4in8b实体使用always程序块和case语句的一个模块。

表6-52 4输入8位多路复用器的行为型Verilog模块

```
module Vrmux4in8bc(YOE_L, EN_L, S, A, B, C, D, Y);
    input YOE_L, EN_L;
    input [1:0] S;
    input [1:8] A, B, C, D;
    output [1:8] Y;
    reg [1:8] Y;

    always @ (YOE_L or EN_L or S or A or B or C or D) begin
        if (~YOE_L == 1'b0) Y = 8'bz;
        else if (~EN_L == 1'b0) Y = 8'b0;
        else case (S)
            2'd0: Y = A;
            2'd1: Y = B;
            2'd2: Y = C;
            2'd3: Y = D;
            default: Y = 8'bx;
        endcase
    end
endmodule
```

在Verilog模块中，很容易对选择标准进行定制。例如，表6-53是对一个特定的4输入8位多路复用器的行为型程序，它的选择标准是表6-46。