 


第六章 组合逻辑设计实践

武港山

南京大学人工智能学院





主要内容



- 设计文档编制标准
- 电路的定时
- 组合**PLD**的内部结构
 - 译码器
 - 编码器
 - 三态器件
 - 多路复用器
 - 校验电路
 - 比较器
 - 加法器、减法器**和ALU**
 - 组合乘法器



3.6 校验电路



- 异或门和异或非门



- 函数：

$$X \oplus Y = X' \cdot Y + X \cdot Y'$$

- 真值表：

X	Y	$X \oplus Y$ (XOR)	$(X \oplus Y)'$ (XNOR)
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

- 电路实现：与或门，三级与非门

  



3.6 校验电路



- 异或门和异或非门

- 符号：

- 根据“圈到圈”设计原则，选用合适功能表达的符号。

 


Figure 5-71 Equivalent symbols for (a) XOR gates; (b) XNOR gates.

- 许多PLD和CPLD中除了提供输出极性控制的异或门外，还提供乘积项的异或处理配置。
- **FPGA**中可以直接使用原语设计。
 - 计数器中特别有用。



3.6 校验电路




- 奇偶校验电路

- 检测信息源中1的个数。

- 奇校验
- 偶校验

- 基本方法：

- 奇校验

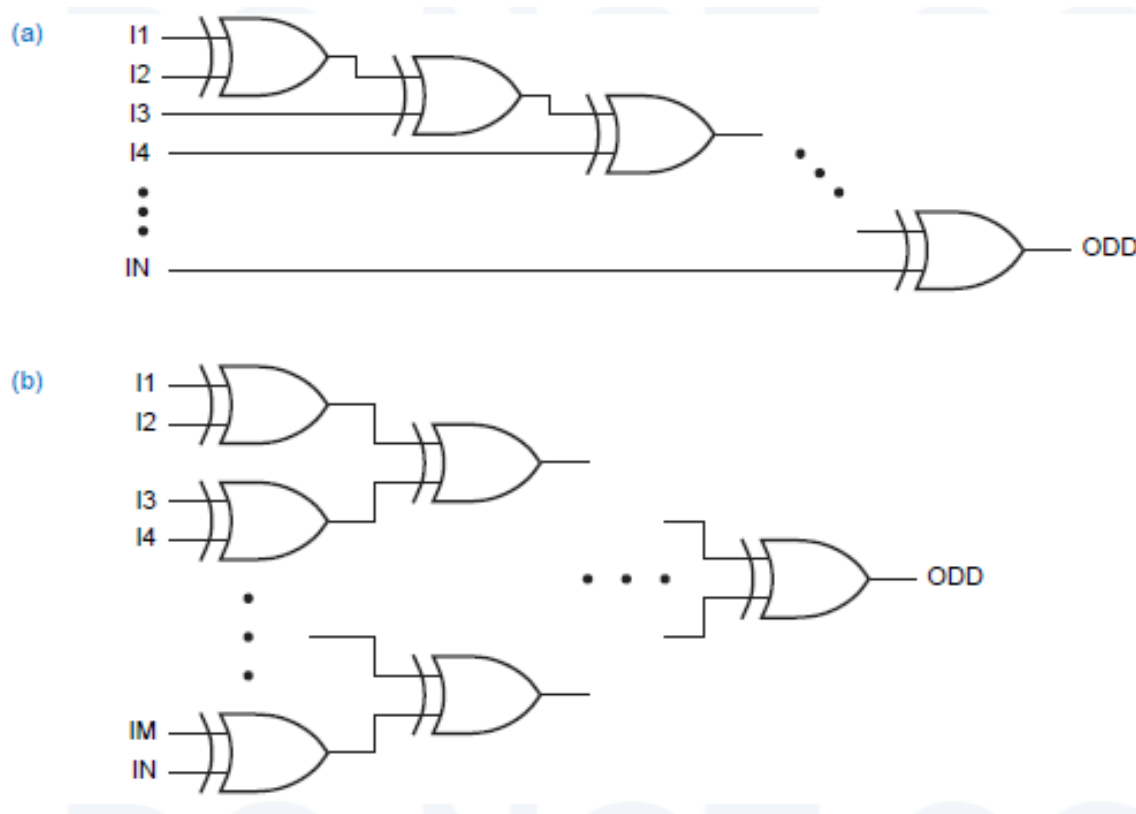



3.6 校验电路



- 奇偶校验器件74x280

- 9个输入
- 2个输出

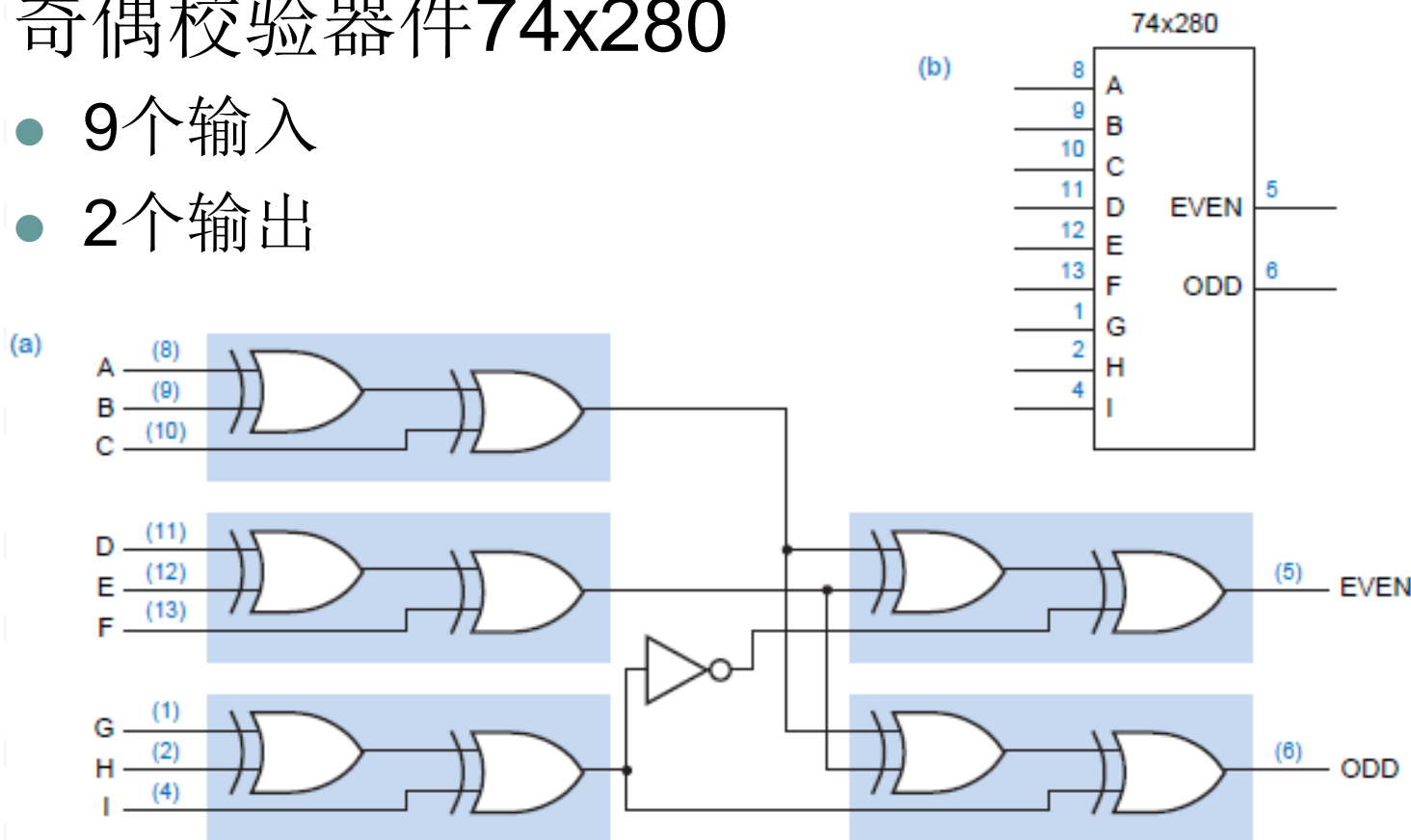



Figure 5-74 The 74x280 9-bit odd/even parity generator: (a) logic diagram, including pin numbers for a standard 16-pin dual in-line package; (b) traditional logic symbol.



3.6 校验电路



- 奇偶校验应用
 - 检测数据存储过程中是否存在错误。

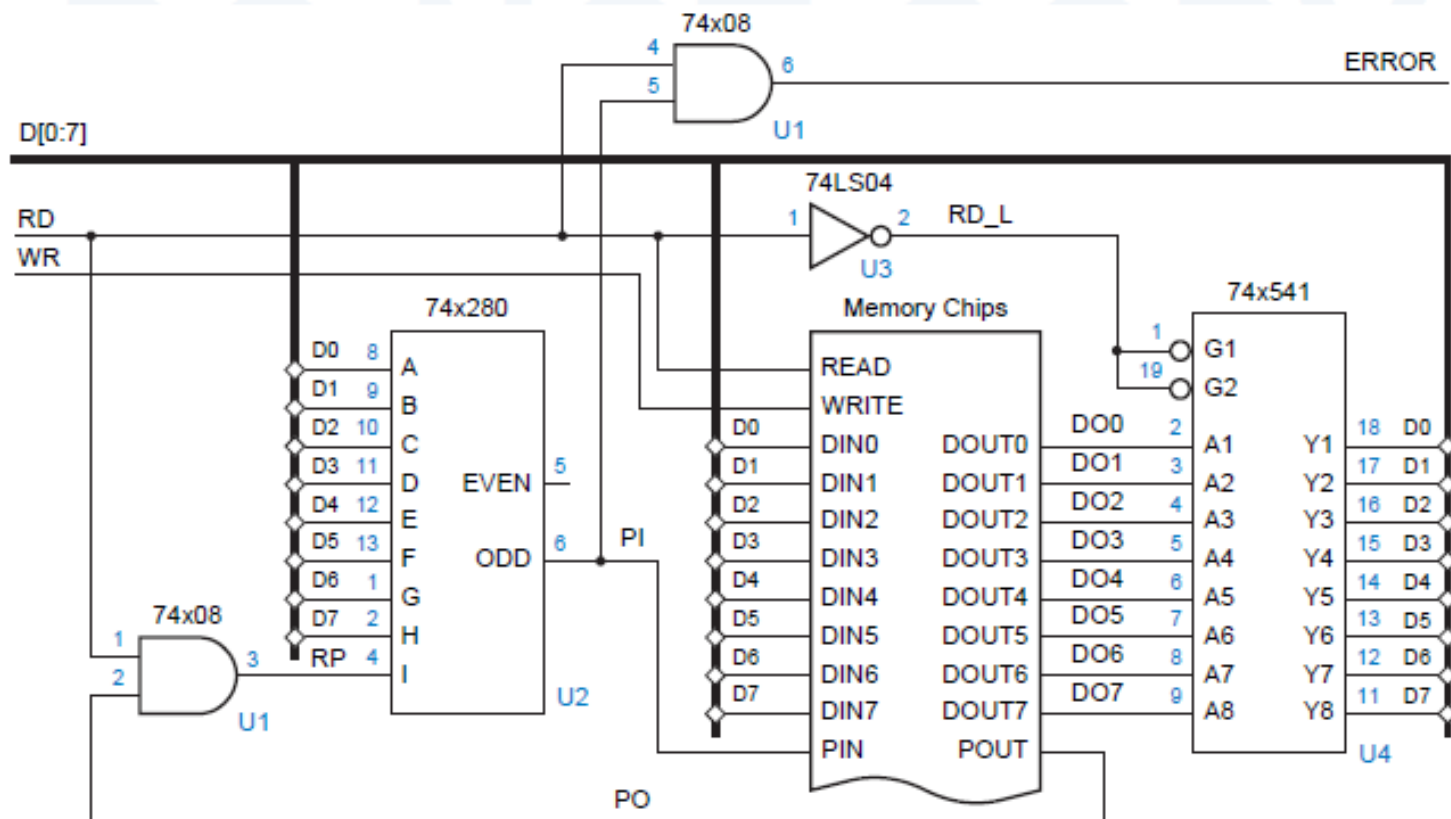



3.6 校验电路



- 奇偶校验应用
 - 7位海明码纠错电路。


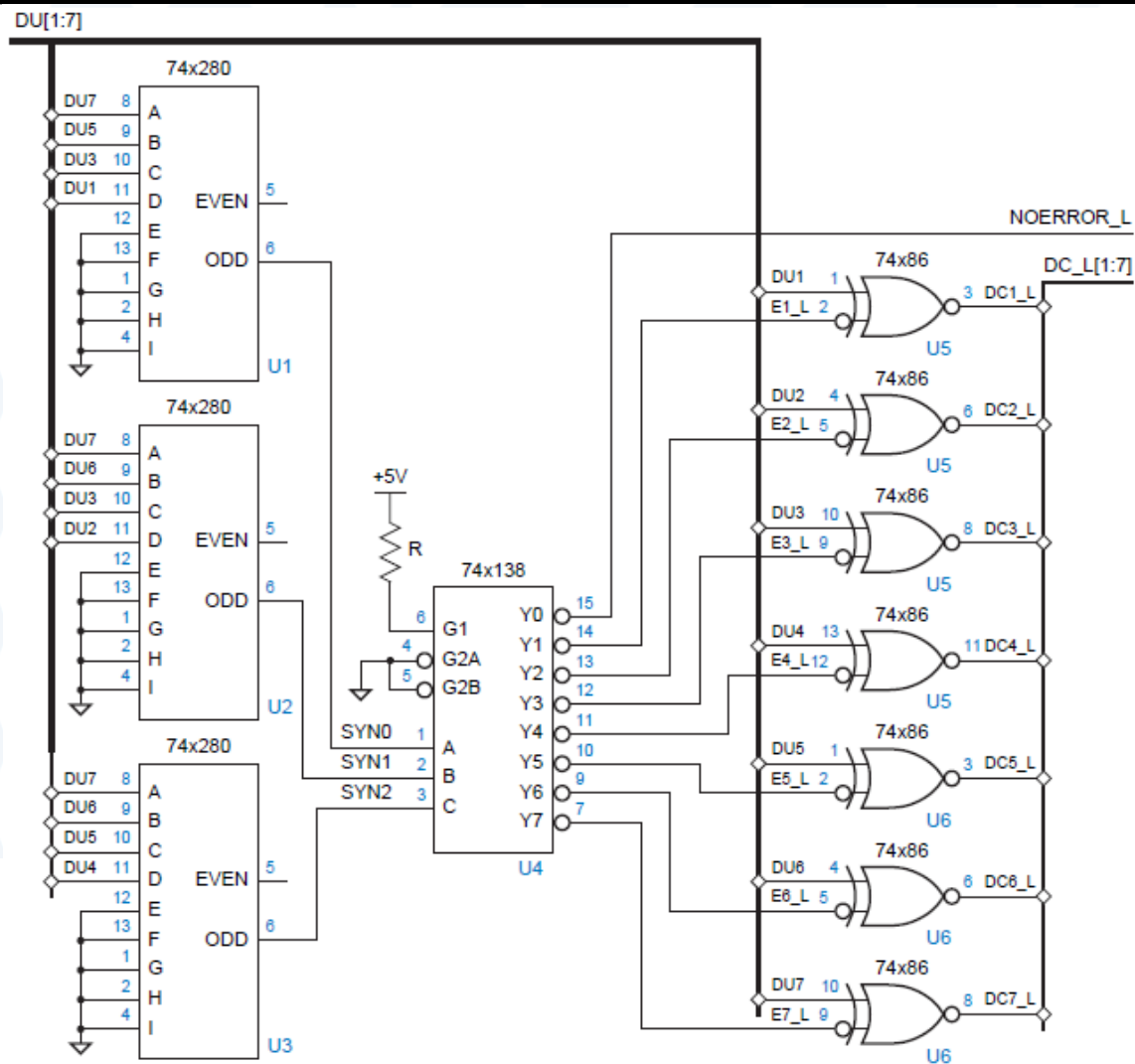


Figure 5-76 Error-correcting circuit for a 7-bit Hamming code.

 

3.6 校验电路



- Verilog实现
 - 异或有专门的操作符

表6-59 一个3输入异或器件的数据流型Verilog模块


```
module Vrxor3(A, B, C, Y);  
    input A, B, C;  
    output Y;  
  
    assign Y = A ^ B ^ C;  
endmodule
```

表6-60 一个9输入奇偶校验器的行为型Verilog程序

```
module Vrparity9(I, EVEN, ODD);  
    input [1:9] I;  
    output EVEN, ODD;  
    reg p, EVEN, ODD;  
    integer j;  
  
    always @ (I) begin  
        p = 1'b0;  
        for (j = 1; j <= 9; j = j+1)  
            if (I[j]) p = ~p;  
        else p = p;  
        ODD = p;  
        EVEN = ~p;  
    end  
endmodule
```



3.6 校验电路

 

- Verilog实现

表6-61 类似74x280的奇偶校验器的结构型Verilog程序

```
module Vrparity9s(I, EVEN, ODD);  
    input [1:9] I;  
    output EVEN, ODD;  
    wire Y1, Y2, Y3, Y3N;  
  
    Vrxor3 U1 (I[1], I[2], I[3], Y1);  
    Vrxor3 U2 (I[4], I[5], I[6], Y2);  
    Vrxor3 U3 (I[7], I[8], I[9], Y3);  
    assign Y3N = ~Y3;  
    Vrxor3 U4 (Y1, Y2, Y3, ODD);  
    Vrxor3 U5 (Y1, Y2, Y3N, EVEN);  
endmodule
```



3.6 校验电路

 


表6-62 汉明纠错的行为型Verilog模块

```
module Vrhhamcorr(DU, DC, NOERROR);
    input [1:7] DU;
    output [1:7] DC;
    output NOERROR;
    reg [1:7] DC;
    reg NOERROR;

    function [2:0] syndrome;
        input [1:7] D;
        begin
            syndrome[0] = D[1] ^ D[3] ^ D[5] ^ D[7];
            syndrome[1] = D[2] ^ D[3] ^ D[6] ^ D[7];
            syndrome[2] = D[4] ^ D[5] ^ D[6] ^ D[7];
        end
    endfunction


    integer i;
    always @ (DU) begin
        DC = DU;
        i = syndrome(DU);
        if (i == 3'b0) NOERROR = 1'b1;
        else begin
            NOERROR = 1'b0; DC[i] = ~DU[i];
        end
    end
endmodule
```




3.7 比较器



- 两种类型：
 - 比较器
 - 大小比较器
- 一般结构：

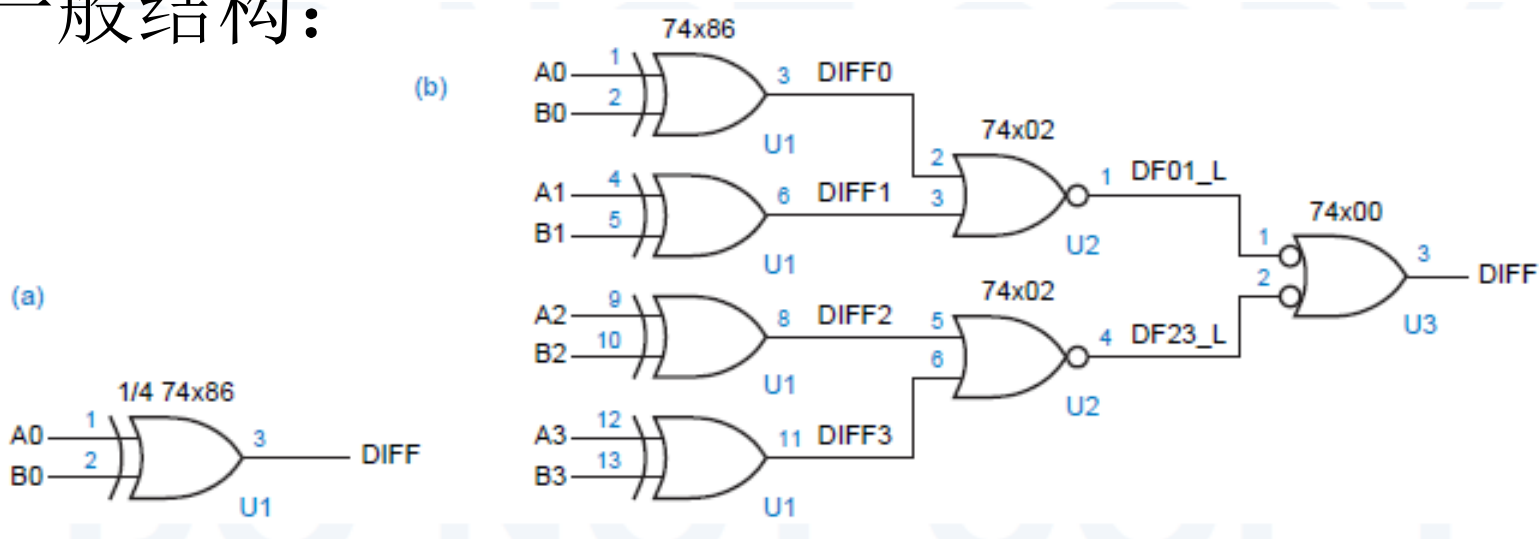




数据比较器



1 位数值比较器

 

真值表

A_i	B_i	L_i	G_i	M_i
0	0	0	1	0
0	1	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0

函数式

$$L_i = A_i \overline{B_i} \quad G_i = \overline{A_i} \overline{B_i} + A_i B_i$$

$$M_i = \overline{A_i} B_i$$

$$\overline{L_i} = \overline{A_i B_i}$$


$$= A_i \odot B_i$$

$$\overline{G_i} = \overline{\overline{A_i} \overline{B_i} \cdot \overline{A_i} B_i}$$

$$\overline{M_i} = \overline{\overline{A_i} B_i}$$

逻辑图

— 用与非门
和 非门实现

 




数据比较器



4 位数值比较器

 

$A > B \quad L = 1$
 $A = B \quad G = 1$
 $A < B \quad M = 1$


$$A = A_3 A_2 A_1 A_0 \quad B = B_3 B_2 B_1 B_0$$

真值表

比较输入				输出		
$A_3 B_3$	$A_2 B_2$	$A_1 B_1$	$A_0 B_0$	L	G	M
$>$	\times	\times	\times	1	0	0
$=$	$>$	\times	\times	1	0	0
$=$	$=$	$>$	\times	1	0	0
$=$	$=$	$=$	$>$	1	0	0
$=$	$=$	$=$	$=$	0	1	0
$<$	\times	\times	\times	0	0	1
$=$	$<$	\times	\times	0	0	1
$=$	$=$	$<$	\times	0	0	1
$=$	$=$	$=$	$<$	0	0	1



1 位数值比较器

 


4 位数值比较器

$$M = \overline{A_3}B_3 + (A_3 \odot B_3) \overline{A_2}B_2 + (A_3 \odot B_3)(A_2 \odot B_2) \overline{A_1}B_1 + (A_3 \odot B_3)(A_2 \odot B_2)(A_1 \odot B_1) \overline{A_0}B_0$$

$$G = (A_3 \odot B_3)(A_2 \odot B_2)(A_1 \odot B_1)(A_0 \odot B_0)$$

$$L = \overline{M + G}$$

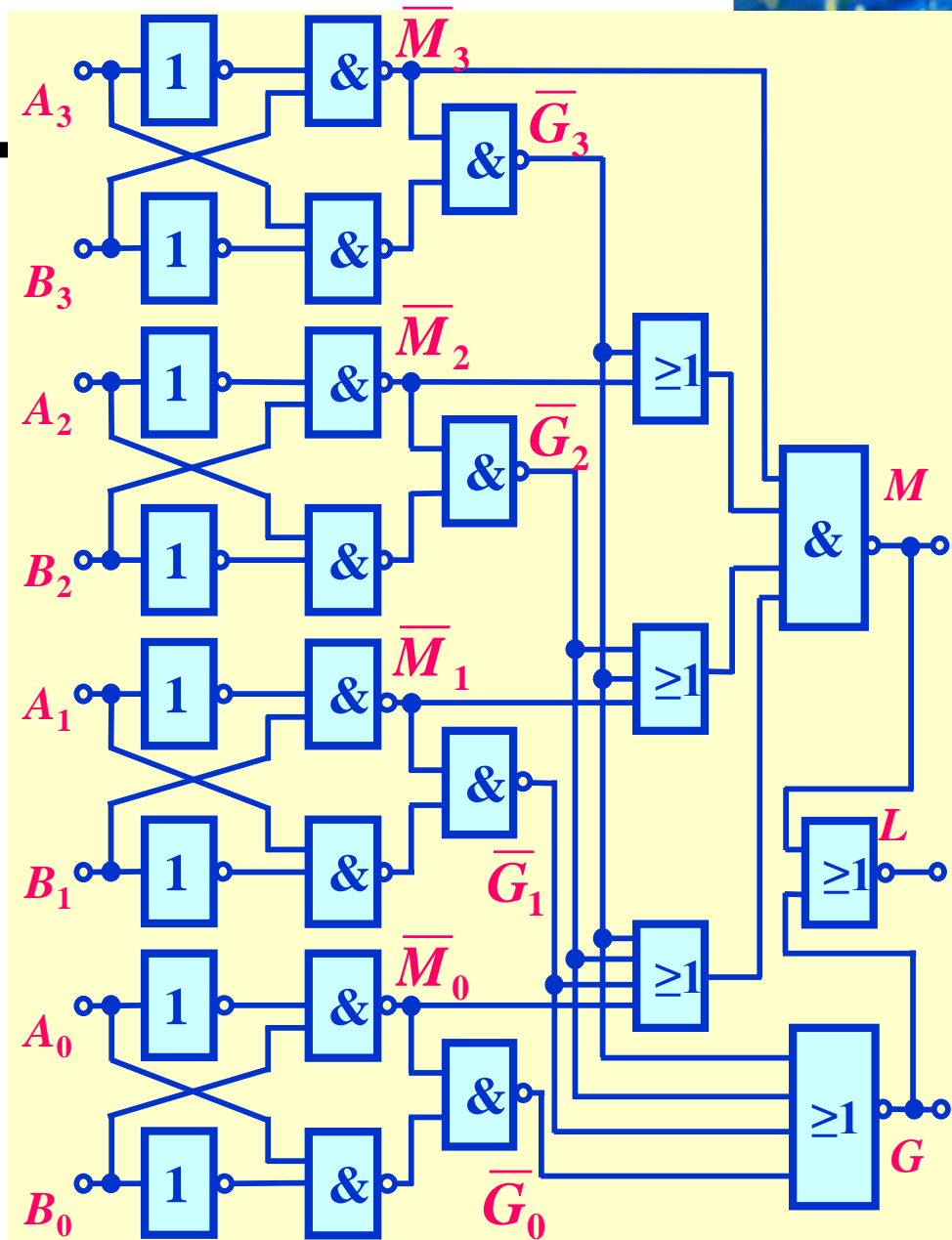




3.7 比较器



- 迭代电路

- 形态：

 

- 特点：

- 每个模块都有主输入、主输出、级联输入、级联输出。
- 最左边有级联输入叫边界输入；最右边的级联输出叫边界输出。



3.7 比较器





- 迭代电路

- 算法:

1. Set C_0 to its initial value and set i to 0.
2. Use C_i and PI_i to determine the values of PO_i and C_{i+1} .
3. Increment i .
4. If $i < n$, go to step 2.

- 迭代比较电路

  



3.7 比较器



- 标准MSI大小比较器

- 74x85

- 规格:

- 4位比较器
- 大于、小于、等于信号级联


- 逻辑:

$$\text{AGTBOUT} = (A > B) + (A = B) \cdot \text{AGTBIN}$$

$$\text{AEQBOUT} = (A = B) \cdot \text{AEQBIN}$$

$$\text{ALTBOUT} = (A < B) + (A = B) \cdot \text{ALTBIN}$$
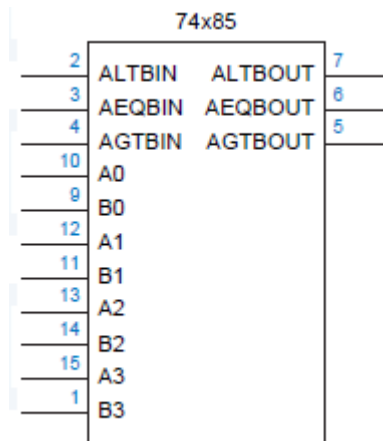
$$\begin{aligned} (A > B) = & A_3 \cdot B_3' + \\ & (A_3 \oplus B_3)' \cdot A_2 \cdot B_2' + \\ & (A_3 \oplus B_3)' \cdot (A_2 \oplus B_2)' \cdot A_1 \cdot B_1' + \\ & (A_3 \oplus B_3)' \cdot (A_2 \oplus B_2)' \cdot (A_1 \oplus B_1)' \cdot A_0 \cdot B_0' \end{aligned}$$





3.7 比较器



- 标准MSI大小比较器
 - 74x85
 - 应用：12位比较器

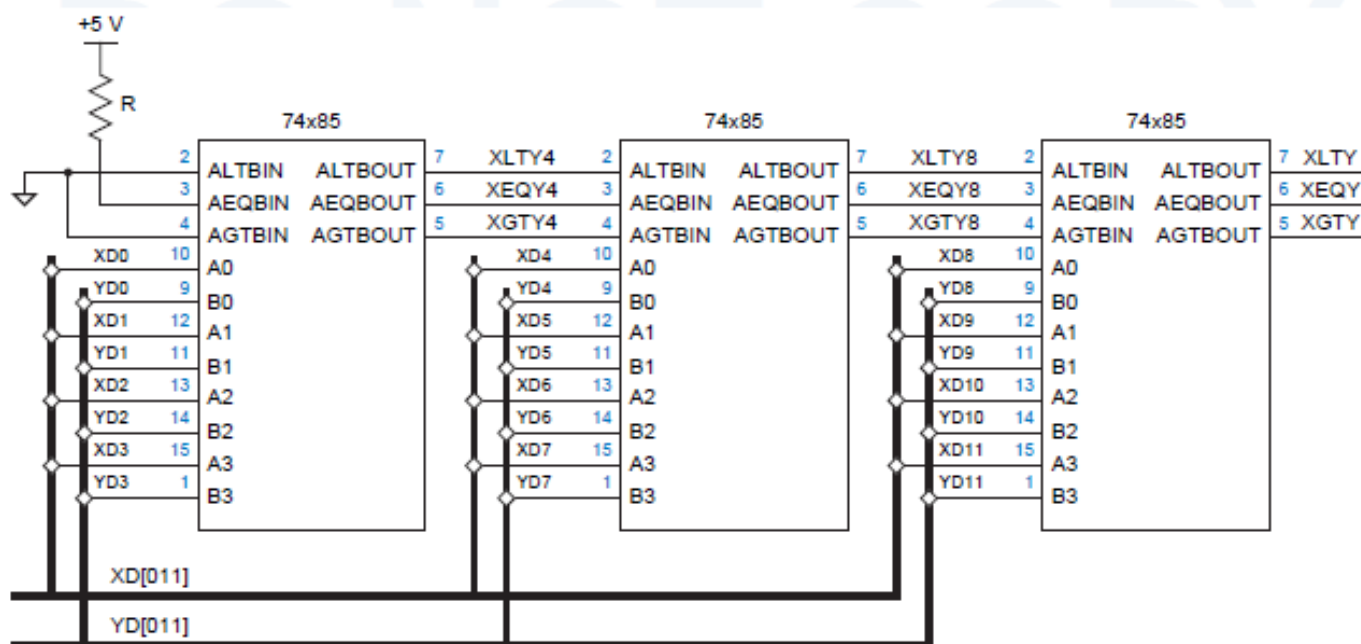


Figure 5-81 A 12-bit comparator using 74x85s.



3.7 比较器

- 标准MSI大小比较
 - 74x682
 - 规格：
 - 8位比较器
 - 大于、等于输出
 - 无级联


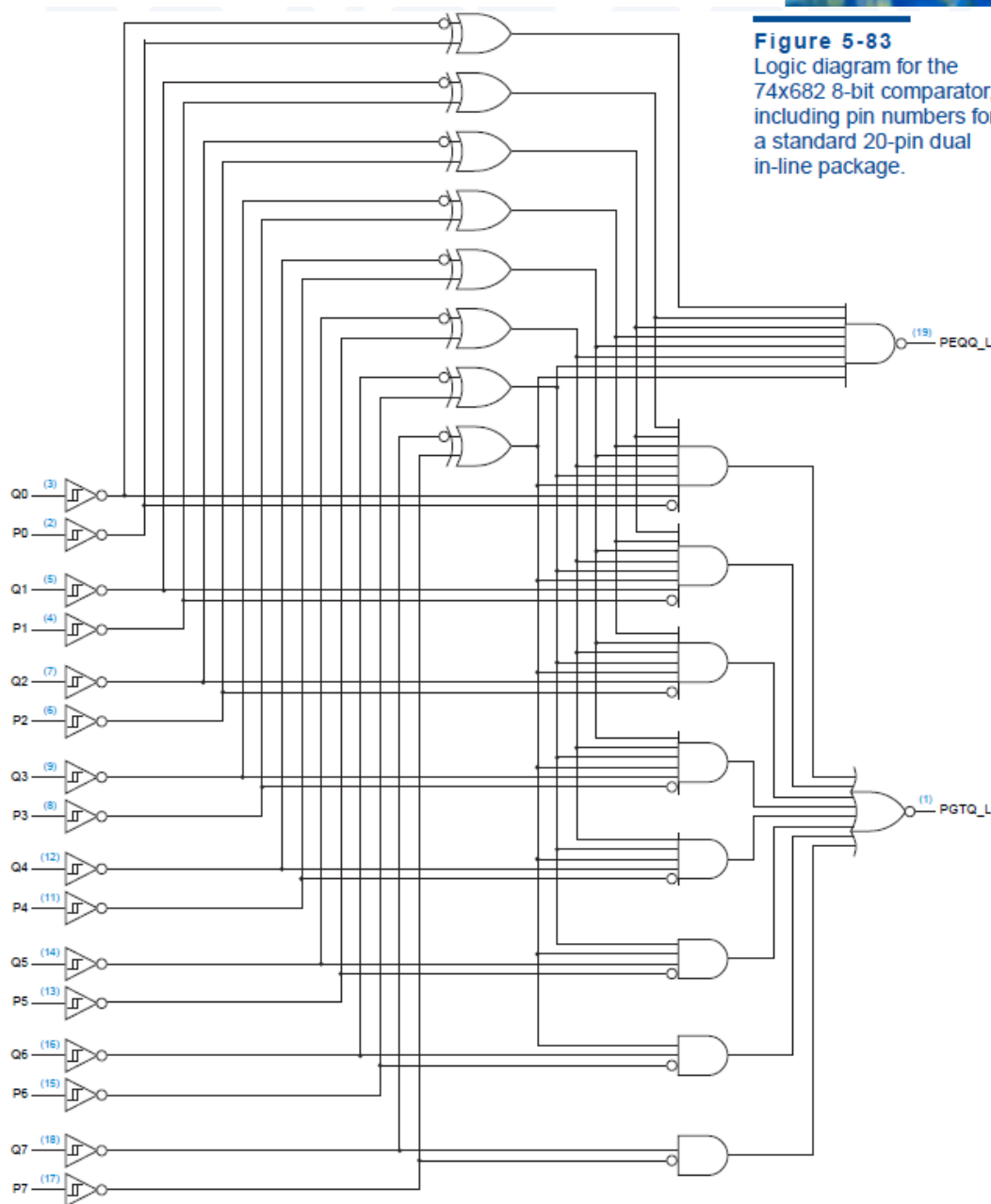



Figure 5-83
Logic diagram for the
74x682 8-bit comparator,
including pin numbers for
a standard 20-pin dual
in-line package.

 

3.7 比较器



- 标准MSI大小比较器
 - 74x682
 - 应用：扩展判断输出

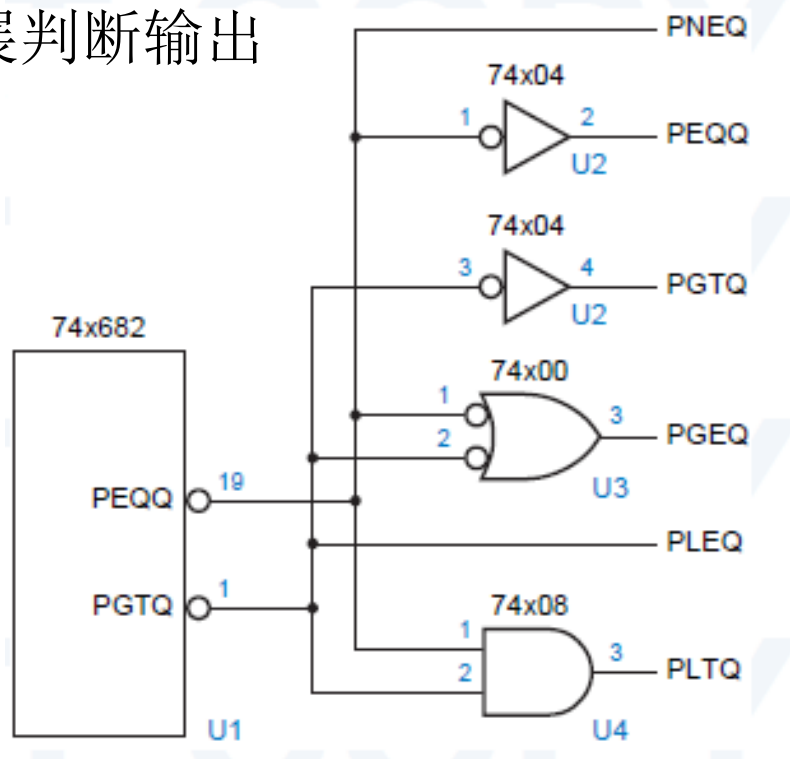



3.7 比较器



- Verilog实现比较器

- 有相应操作符：

表6-65 跟大小比较器74x85功能相似的Verilog模块

```
module Vr74x85(A, B, AGTBIN, ALTBIN, AEQBIN, AGTBOUT, ALTBOUT, AEQBOUT);  
    input [3:0] A, B;  
    input AGTBIN, ALTBIN, AEQBIN;  
    output AGTBOUT, ALTBOUT, AEQBOUT;  
    reg AGTBOUT, ALTBOUT, AEQBOUT;  
  
    always @ (A or B or AGTBIN or ALTBIN or AEQBIN)  
        if (A == B)  
            begin AGTBOUT = AGTBIN; ALTBOUT = ALTBIN; AEQBOUT = AEQBIN; end  
        else if (A > B)  
            begin AGTBOUT = 1'b1; ALTBOUT = 1'b0; AEQBOUT = 1'b0; end  
        else  
            begin AGTBOUT = 1'b0; ALTBOUT = 1'b1; AEQBOUT = 1'b0; end  
    endmodule
```




3.7 比较器



- Verilog实现比较器

表6-66 带有三个显式比较结果的Verilog比较器模块

```
module Vr74x85s(A, B, AGTBIN, ALTBIN, AEQBIN, AGTBOUT, ALTBOUT, AEQBOUT);  
    input [3:0] A, B;  
    input AGTBIN, ALTBIN, AEQBIN;  
    output AGTBOUT, ALTBOUT, AEQBOUT;  
    reg AGTBOUT, ALTBOUT, AEQBOUT;  
  
    always @ (A or B or AGTBIN or ALTBIN or AEQBIN)  
        if (A == B)  
            begin AGTBOUT = AGTBIN; ALTBOUT = ALTBIN; AEQBOUT = AEQBIN; end  
        else if (A > B)  
            begin AGTBOUT = 1'b1; ALTBOUT = 1'b0; AEQBOUT = 1'b0; end  
        else if (A < B)  
            begin AGTBOUT = 1'b0; ALTBOUT = 1'b1; AEQBOUT = 1'b0; end  
        else  
            begin AGTBOUT = 1'bx; ALTBOUT = 1'bx; AEQBOUT = 1'bx; end  
endmodule
```



3.7 比较器



表6-67 从高权值段到低权值段级联的Verilog比较器模块

```
module Vr74x85r(A, B, AGTBIN, ALTBIN, AEQBIN, AGTBOUT, ALTBOUT, AEQBOUT);  
    input [3:0] A, B;  
    input AGTBIN, ALTBIN, AEQBIN;  
    output AGTBOUT, ALTBOUT, AEQBOUT;  
    reg AGTBOUT, ALTBOUT, AEQBOUT;  
  
    always @ (A or B or AGTBIN or ALTBIN or AEQBIN)  
    if (AGTBIN)  
        begin AGTBOUT = 1'b1; ALTBOUT = 1'b0; AEQBOUT = 1'b0; end  
    else if (ALTBIN)  
        begin AGTBOUT = 1'b0; ALTBOUT = 1'b1; AEQBOUT = 1'b0; end  
    else if (AEQBIN)  
        begin  
            AGTBOUT = (A > B) ? 1'b1 : 1'b0;  
            AEQBOUT = (A == B) ? 1'b1 : 1'b0;  
            ALTBOUT = ~AGTBOUT & ~AEQBOUT;  
        end  
    else  
        begin AGTBOUT = 1'bx; ALTBOUT = 1'bx; AEQBOUT = 1'bx; end  
endmodule
```




3.7 比较器



Verilog实现比较器

表6-68 采用case语句的Verilog比较器模块

```
module Vr74x85rc(A, B, AGTBIN, ALTBIN, AEQBIN, AGTBOUT, ALTBOUT, AEQBOUT);  
    input [3:0] A, B;  
    input AGTBIN, ALTBIN, AEQBIN;  
    output AGTBOUT, ALTBOUT, AEQBOUT;  
    reg AGTBOUT, ALTBOUT, AEQBOUT;  
  
    always @ (A or B or AGTBIN or ALTBIN or AEQBIN)  
    case ({AGTBIN, ALTBIN, AEQBIN})  
        3'b100: begin AGTBOUT = 1'b1; ALTBOUT = 1'b0; AEQBOUT = 1'b0; end  
        3'b010: begin AGTBOUT = 1'b0; ALTBOUT = 1'b1; AEQBOUT = 1'b0; end  
        3'b001: begin  
            AGTBOUT = (A > B) ? 1'b1 : 1'b0 ;  
            AEQBOUT = (A == B) ? 1'b1 : 1'b0;  
            ALTBOUT = ~AGTBOUT & ~AEQBOUT;  
        end  
        default: begin AGTBOUT = 1'bx; ALTBOUT = 1'bx; AEQBOUT = 1'bx; end  
    endcase  
endmodule
```



3.7 比较器



- Verilog实现比较器

- 有相应操作符:

>, >=, <, <=, ==, !=

表6-69 采用连续赋值语句的Verilog比较器模块

```
module Vr74x85re(A, B, AGTBIN, ALTBIN, AEQBIN, AGTBOUT, ALTBOUT, AEQBOUT);  
    input [3:0] A, B;  
    input AGTBIN, ALTBIN, AEQBIN;  
    output AGTBOUT, ALTBOUT, AEQBOUT;  
  
    assign AGTBOUT = AGTBIN | (AEQBIN & ( (A > B) ? 1'b1 : 1'b0 ) );  
    assign AEQBOUT = AEQBIN & ((A == B) ? 1'b1 : 1'b0) ;  
    assign ALTBOUT = ~AGTBOUT & ~AEQBOUT;  
endmodule
```



3.8 加法器、减法器 and ALU



- 加法器：
 - 根据相应的数制规定，完成两个数加法运算的电路。
- 减法器：
 - 根据相应的数制规定，完成两个数减法运算的电路。
 - 可以直接设计。
 - 可以通过减数变补，进行加法运算。
- ALU
 - 可以根据操作码完成加法、减法等运算功能的电路。



3.8 加法器、减法器 and ALU



- 半加器：执行两个1位二进制数加法运算的电路

- 函数：
$$\begin{aligned} HS &= X \oplus Y \\ &= X \cdot Y' + X' \cdot Y \\ CO &= X \cdot Y \end{aligned}$$

- 全加器：考虑低位进位的1位二进制数加法电路

- 函数：
$$\begin{aligned} S &= X \oplus Y \oplus CIN \\ &= X \cdot Y' \cdot CIN' + X' \cdot Y \cdot CIN' + X' \cdot Y' \cdot CIN + X \cdot Y \cdot CIN \\ COUT &= X \cdot Y + X \cdot CIN + Y \cdot CIN \end{aligned}$$



3.8 加法器、减法器 and ALU



- 半加器：执行两个1位二进制数加法运算的电路

- 函数：
$$\begin{aligned} HS &= X \oplus Y \\ &= X \cdot Y' + X' \cdot Y \\ CO &= X \cdot Y \end{aligned}$$

- 全加器：考虑低位进位的1位二进制数加法电路

- 函数：
$$\begin{aligned} S &= X \oplus Y \oplus CIN \\ &= X \cdot Y' \cdot CIN' + X' \cdot Y \cdot CIN' + X' \cdot Y' \cdot CIN + X \cdot Y \cdot CIN \\ COUT &= X \cdot Y + X \cdot CIN + Y \cdot CIN \end{aligned}$$






   3.8 加法器、减法器 and ALU



- 全加器：
 - 电路和符号

Full adder: (a) gate-level circuit diagram;
(b) logic symbol;
(c) alternate logic symbol suitable for cascading.






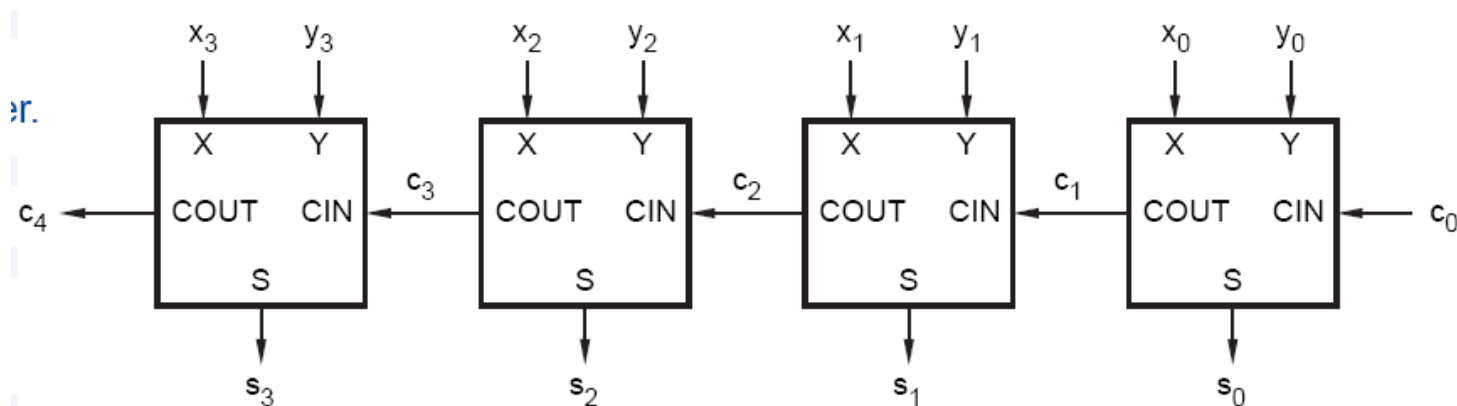3.8 加法器、减法器 and ALU



- 串行进位加法器：行波进位加法器 ripple adder
 - 规格：
 - 两个二进制字，每个n位，相加。
 - 方法：
 - n个全加器的级联，属于迭代电路。
 - 延迟： $t_{\text{ADD}} = t_{\text{XYCout}} + (n - 2) \cdot t_{\text{CinCout}} + t_{\text{CinS}}$
 - 特点：简单、速度慢





3.8 加法器、减法器 and ALU



- 减法器

- 1位全减器:

- X被减数; Y减数; BIN借位输入。

- 函数:

$$D = X \oplus Y \oplus \text{BIN}$$

$$\text{BOUT} = X' \cdot Y + X' \cdot \text{BIN} + Y \cdot \text{BIN}$$

- 减法转换成加法:

$$\text{BOUT} = X' \cdot Y + X' \cdot \text{BIN} + Y \cdot \text{BIN}$$

$$\text{BOUT}' = (X + Y') \cdot (X + \text{BIN}') \cdot (Y' + \text{BIN}')$$

$$= X \cdot Y' + X \cdot \text{BIN}' + Y' \cdot \text{BIN}'$$

$$D = X \oplus Y \oplus \text{BIN}$$

$$= X \oplus Y' \oplus \text{BIN}'$$



3.8 加法器、减法器 and ALU



- 减法器

- 减法转换成加法:

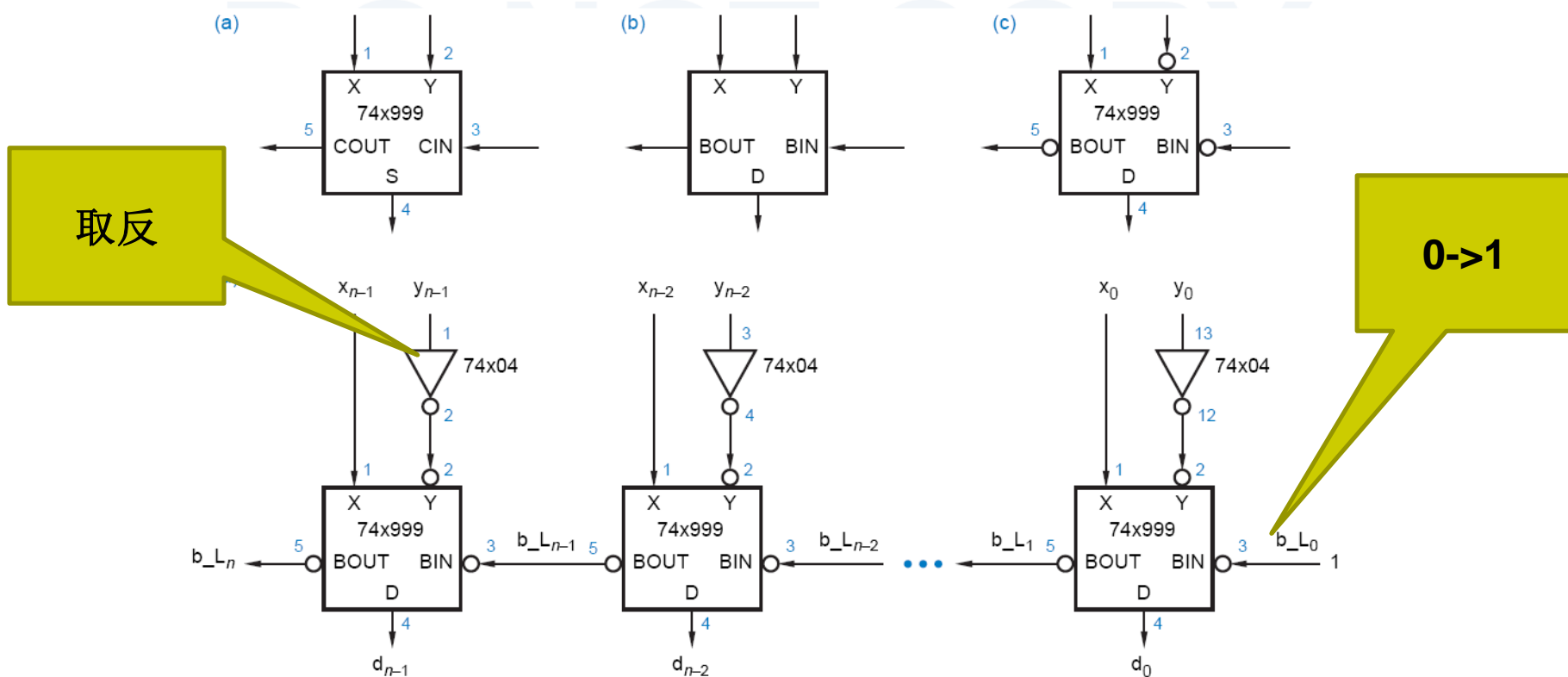


Figure 5-87 Designing subtractors using adders: (a) full adder; (b) full subtractor; (c) interpreting the device in (a) as a full subtractor; (d) ripple subtractor.



3.8 加法器、减法器 and ALU




- 先行进位加法器（超前进位加法器）

- 想法: $s_i = x_i \oplus y_i \oplus c_i$

$$g_i = x_i \cdot y_i$$

$$p_i = x_i + y_i$$

$$c_{i+1} = g_i + p_i \cdot c_i$$

 

$$c_1 = g_0 + p_0 \cdot c_0$$

- For a particular combination of inputs x_i and y_i , adder stage i is said to *generate* a carry if it produces a carry-out of 1 ($c_{i+1} = 1$) independent of the inputs on $x_0 - x_{i-1}$, $y_0 - y_{i-1}$, and c_0 .
- For a particular combination of inputs x_i and y_i , adder stage i is said to *propagate* carries if it produces a carry-out of 1 ($c_{i+1} = 1$) in the presence of an input combination of $x_0 - x_{i-1}$, $y_0 - y_{i-1}$, and c_0 that causes a carry-in of 1 ($c_i = 1$).

$$c_4 = g_3 + p_3 \cdot g_2 + p_3 \cdot p_2 \cdot g_1 + p_3 \cdot p_2 \cdot p_1 \cdot g_0 + p_3 \cdot p_2 \cdot p_1 \cdot p_0 \cdot c_0$$



3.8 加法器、减法器 and ALU




● MSI加法器

● 74x283:

- 4位先行进位加法器

- 分析:

- 符号

 

$$hs_i = x_i \oplus y_i$$

$$= x_i \cdot y_i' + x_i' \cdot y_i$$

$$= x_i \cdot y_i' + x_i \cdot x_i' + x_i' \cdot y_i + y_i \cdot y_i'$$

$$= (x_i + y_i) \cdot (x_i' + y_i')$$

$$= (x_i + y_i) \cdot (x_i \cdot y_i)'$$

$$= p_i \cdot g_i'$$

$$C_{i+1} = p_i \cdot g_i + p_i \cdot C_i$$

$$= p_i \cdot (g_i + C_i)$$

g为1时，**p**肯定为1，所以，**g**和**pg**等效。方便分解。

$$C_1 = p_0 \cdot (g_0 + C_0)$$

$$C_2 = p_1 \cdot (g_1 + C_1)$$

$$= p_1 \cdot (g_1 + p_0 \cdot (g_0 + C_0))$$

$$= p_1 \cdot (g_1 + p_0) \cdot (g_1 + g_0 + C_0)$$

$$C_3 = p_2 \cdot (g_2 + C_2)$$

$$= p_2 \cdot (g_2 + p_1 \cdot (g_1 + p_0) \cdot (g_1 + g_0 + C_0))$$

$$= p_2 \cdot (g_2 + p_1) \cdot (g_2 + g_1 + p_0) \cdot (g_2 + g_1 + g_0 + C_0)$$

$$C_4 = p_3 \cdot (g_3 + C_3)$$

$$= p_3 \cdot (g_3 + p_2 \cdot (g_2 + p_1) \cdot (g_2 + g_1 + p_0) \cdot (g_2 + g_1 + g_0 + C_0))$$

$$= p_3 \cdot (g_3 + p_2) \cdot (g_3 + g_2 + p_1) \cdot (g_3 + g_2 + g_1 + p_0) \cdot (g_3 + g_2 + g_1 + g_0 + C_0)$$



3.8 加法器、减法器 and ALU



- MSI加法器
 - 74x283:
 - 电路设计

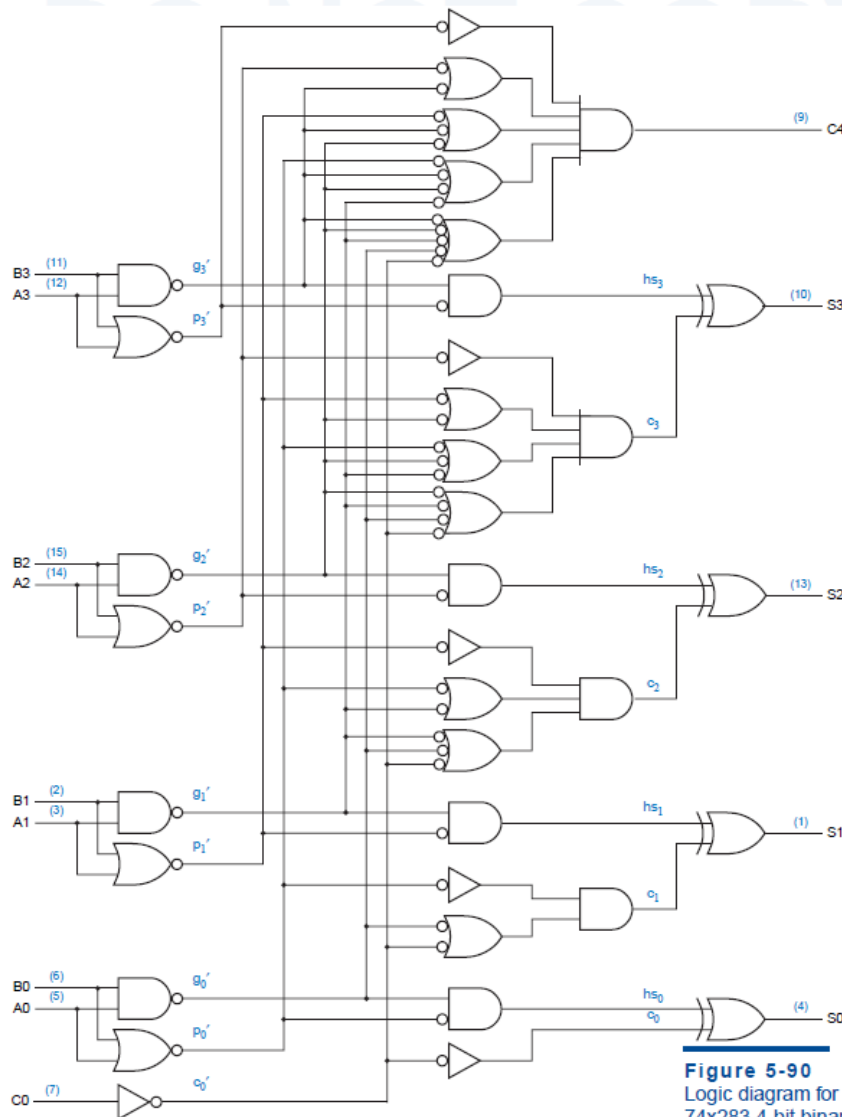


Figure 5-90
Logic diagram for the
74x283 4-bit binary adder.




3.8 加法器、减法器 and ALU



- MSI加法器

- 74x283:

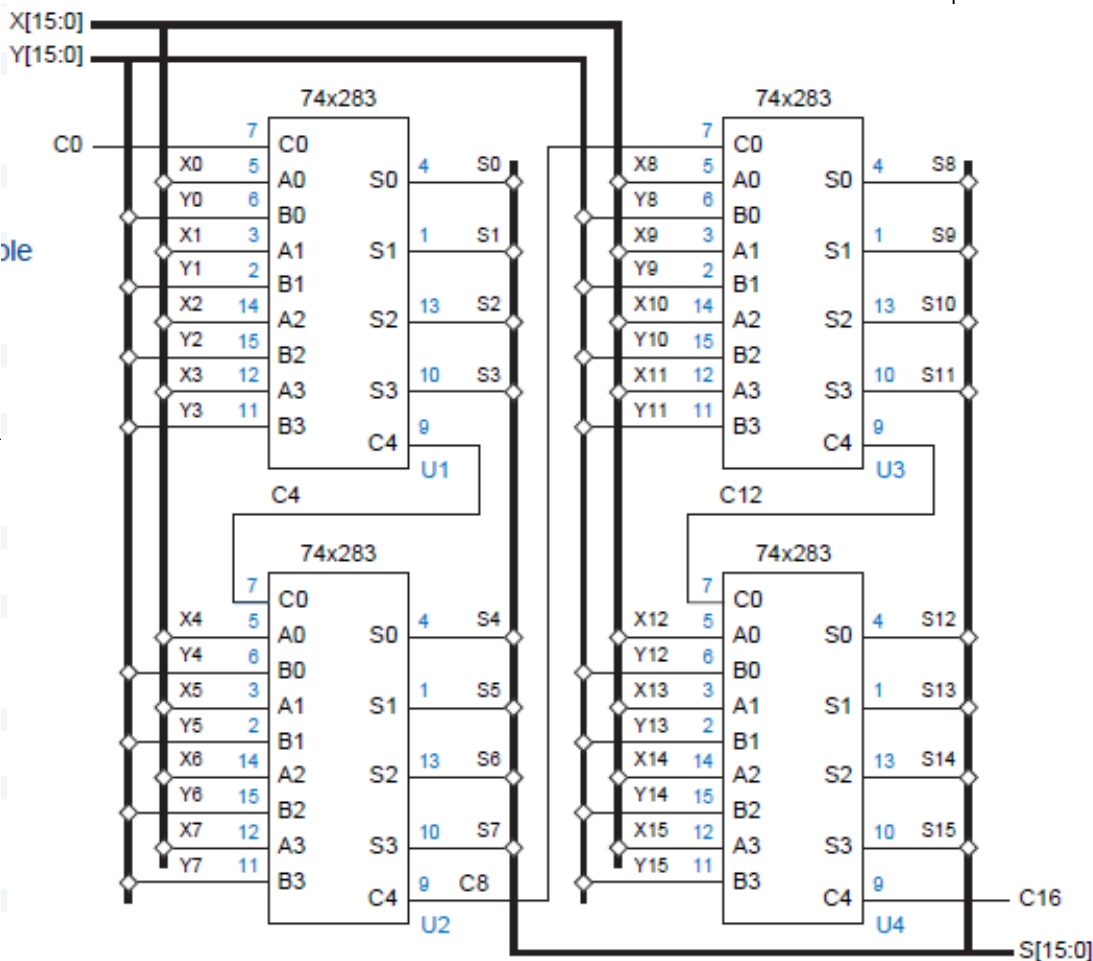- 应用：'283的进位信号c0到c4的延迟很短相当于2个反相门，可以级联扩展计算位数，组间串行进位加法器（group-ripple adder）。





3.8 ALU



- MSI ALU

- 功能：能够对2个b位的操作数进行若干不同的算术和逻辑操作，要执行的操作由一组功能选择输入来指定。


- 典型：4位，3-5功能输入，32种操作

- 74x181 4位ALU

- 逻辑符号：

组间先行进位，
后面介绍。

Logic symbol for the
74x181 4-bit ALU.

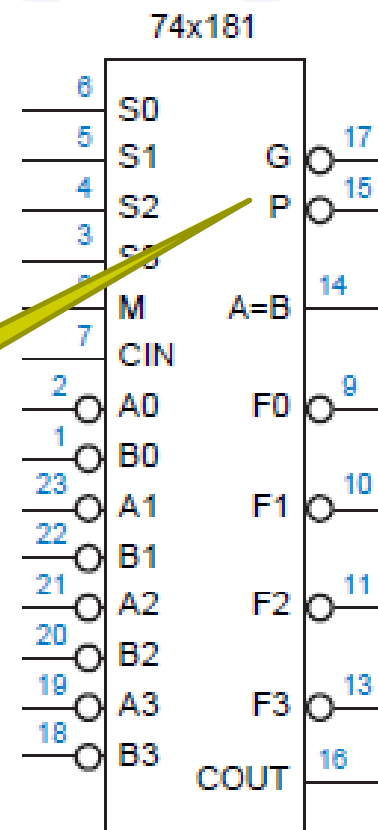



3.8 ALU



● MSI ALU

● 74x181 4位ALU

- 功能列表
- 算术运算时Cin和Cout可以进行级联。

从来没用

补码加法

低电平有效，高电平有效时，功能表要重定制

Table 5-51 Functions performed by the 74x181 4-bit ALU.


Inputs				Function	
S3	S2	S1	S0	M = 0 (arithmetic)	M = 1 (logic)
0	0	0	0	F = A minus 1 plus CIN	F = A'
0	0	0	1	F = A · B minus 1 plus CIN	F = A' + B'
0	0	1	0	F = A · B' minus 1 plus CIN	F = A' + B
0	0	1	1	F = 1111 plus CIN	F = 1111
0	1	0	0	F = A plus (A + B') plus CIN	F = A' · B'
0	1	0	1	F = A · B plus (A + B') plus CIN	F = B'
0	1	1	0	F = A minus B minus 1 plus CIN	F = A ⊕ B'
0	1	1	1	F = A + B' plus CIN	F = A + B'
1	0	0	0	F = A plus (A + B) plus CIN	F = A' · B
1	0	0	1	F = A plus B plus CIN	F = A ⊕ B
1	0	1	0	F = A · B' plus (A + B) plus CIN	F = B
1	0	1	1	F = A + B plus CIN	F = A + B
1	1	0	0	F = A plus A plus CIN	F = 0000
1	1	0	1	F = A · B plus A plus CIN	F = A · B'
1	1	1	0	F = A · B' plus A plus CIN	F = A · B
1	1	1	1	F = A plus CIN	F = A




3.8 ALU



- MSI ALU 另外两个器件
 - 74x381和74x382

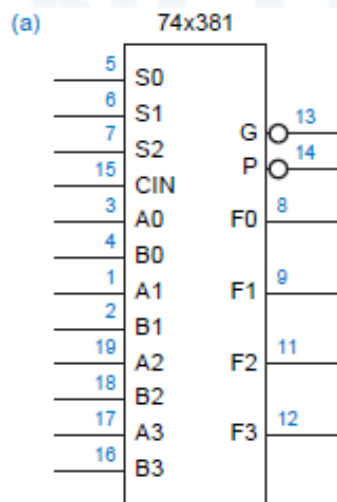

组间先行进位

 

串行进位，溢出

Inputs			Function
S2	S1	S0	
0	0	0	$F = 0000$
0	0	1	$F = B \text{ minus } A \text{ minus } 1 \text{ plus } CIN$
0	1	0	$F = A \text{ minus } B \text{ minus } 1 \text{ plus } CIN$
0	1	1	$F = A \text{ plus } B \text{ plus } CIN$
1	0	0	$F = A \oplus B$
1	0	1	$F = A + B$
1	1	0	$F = A \cdot B$
1	1	1	$F = 1111$

3.8 ALU



● MSI ALU

● 组间先行进位：group-carry lookahead

- 不同于组间串行进位，先行进位信号直接由输入的操作数决定，没有组间串行的进位信号。
- 函数：

$$G_L = (g_3 + p_3 \cdot g_2 + p_3 \cdot p_2 \cdot g_1 + p_3 \cdot p_2 \cdot p_1 \cdot g_0)'$$

$$P_L = (p_3 \cdot p_2 \cdot p_1 \cdot p_0)'$$


● 74x182: 4组先行进位计算器件

$$\begin{aligned} c_{i+1} &= g_i + p_i \cdot c_i \\ &= (g_i + p_i) \cdot (g_i + c_i) \end{aligned}$$

$$C1 = (G0 + P0) \cdot (G0 + C0)$$

$$C2 = (G1 + P1) \cdot (G1 + G0 + P0) \cdot (G1 + G0 + C0)$$
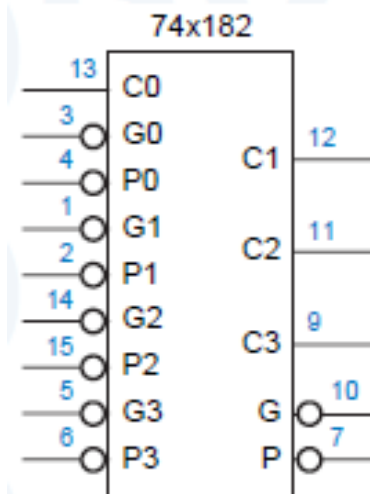
$$C3 = (G2 + P2) \cdot (G2 + G1 + P1) \cdot (G2 + G1 + G0 + P0) \cdot (G2 + G1 + G0 + C0)$$




3.8 ALU

● MSI ALU

- 74x182: 4组先行进位计算器件应用:
 - 16位组间进位 ALU
 - 182增加了一级延迟。
 - 更多位可以扩展“超级组”，每个“超级组”有自己的'182

Figure 5-95
A 16-bit ALU using group-carry lookahead.

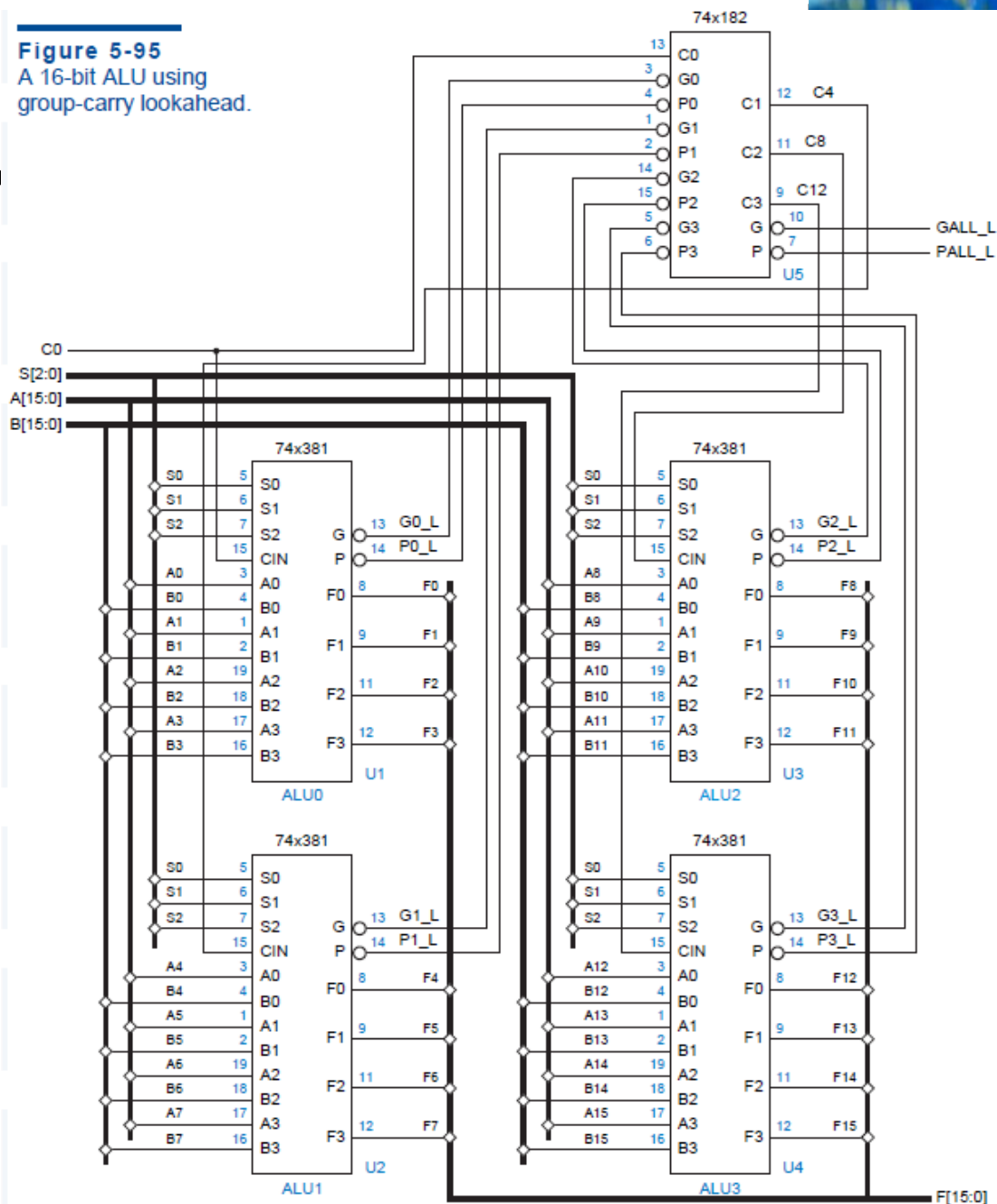



3.8 加法器、减法器 and ALU



表6-75 有符号和无符号两种类型数据的
加法的Verilog程序

```
module Vradders(A, B, C, D, S, T, OVFL, COUT);  
    input [7:0] A, B, C, D;  
    output [7:0] S, T;  
    output OVFL, COUT;  
  
    // S and OVFL -- signed interpretation  
    assign S = A + B;  
    assign OVFL = (A[7]==B[7]) && (S[7]!=A[7]);  
    // T and COUT -- unsigned interpretation  
    assign {COUT, T} = C + D;  
endmodule
```



3.8 加法器、减法器 and ALU



- Verilog实现
 - 有用于位向量的内部加法和减法操作符。

表6-76 允许分享同一个加法器的Verilog模块

```
module Vraddersh(SEL, A, B, C, D, S);  
    input SEL;  
    input [7:0] A, B, C, D;  
    output [7:0] S;  
    reg [7:0] S;  
  
    always @ (SEL, A, B, C, D)  
        if (SEL) S = A + B;  
        else S = C + D;  
endmodule
```

表6-77 采用连续赋值语句的表6-76的另一个版本

```
module Vraddersc(SEL, A, B, C, D, S);  
    input SEL;  
    input [7:0] A, B, C, D;  
    output [7:0] S;  
  
    assign S = (SEL) ? A + B : C + D;  
endmodule
```





3.8 加法器、


- Verilog实现
 - 74x381的实现。

表6-78 一个类似于8位ALU 74x381的Verilog模块

```
module Vr74x381(S, A, B, CIN, F, G_L, P_L);  
    input [2:0] S;  
    input [7:0] A, B;  
    input CIN;  
    output [7:0] F;  
    output G_L, P_L;  
    reg [7:0] F;  
    reg G_L, P_L, GG, GP;  
    reg [7:0] G, P;  
    integer i;  
  
    always @ (S or A or B or CIN or G or P or GG or GP) begin  
        for (i = 0; i <= 7; i = i + 1) begin  
            G[i] = A[i] & B[i];  
            P[i] = A[i] | B[i];  
        end  
        GG = G[0]; GP = P[0];  
        for (i = 1; i <= 7; i = i + 1) begin  
  
            GG = G[i] | (GG & P[i]);  
            GP = P[i] & GP;  
        end  
        G_L = ~GG; P_L = ~GP;  
        case (S)  
            3'd0: F = 8'b0;  
            3'd1: F = B - A - 1 + CIN;  
            3'd2: F = A - B - 1 + CIN;  
            3'd3: F = A + B + CIN;  
            3'd4: F = A ^ B;  
            3'd5: F = A | B;  
            3'd6: F = A & B;  
            3'd7: F = 8'b11111111;  
            default: F = 8'b0;  
        endcase  
    end  
endmodule
```

 

- 移位-累加算法:

 




3.9 组合乘法器

Figure 5-97
Interconnections
for an 8×8
combinational
multiplier.

- 移位-累加算法的电路实现:
- 最坏20级延迟

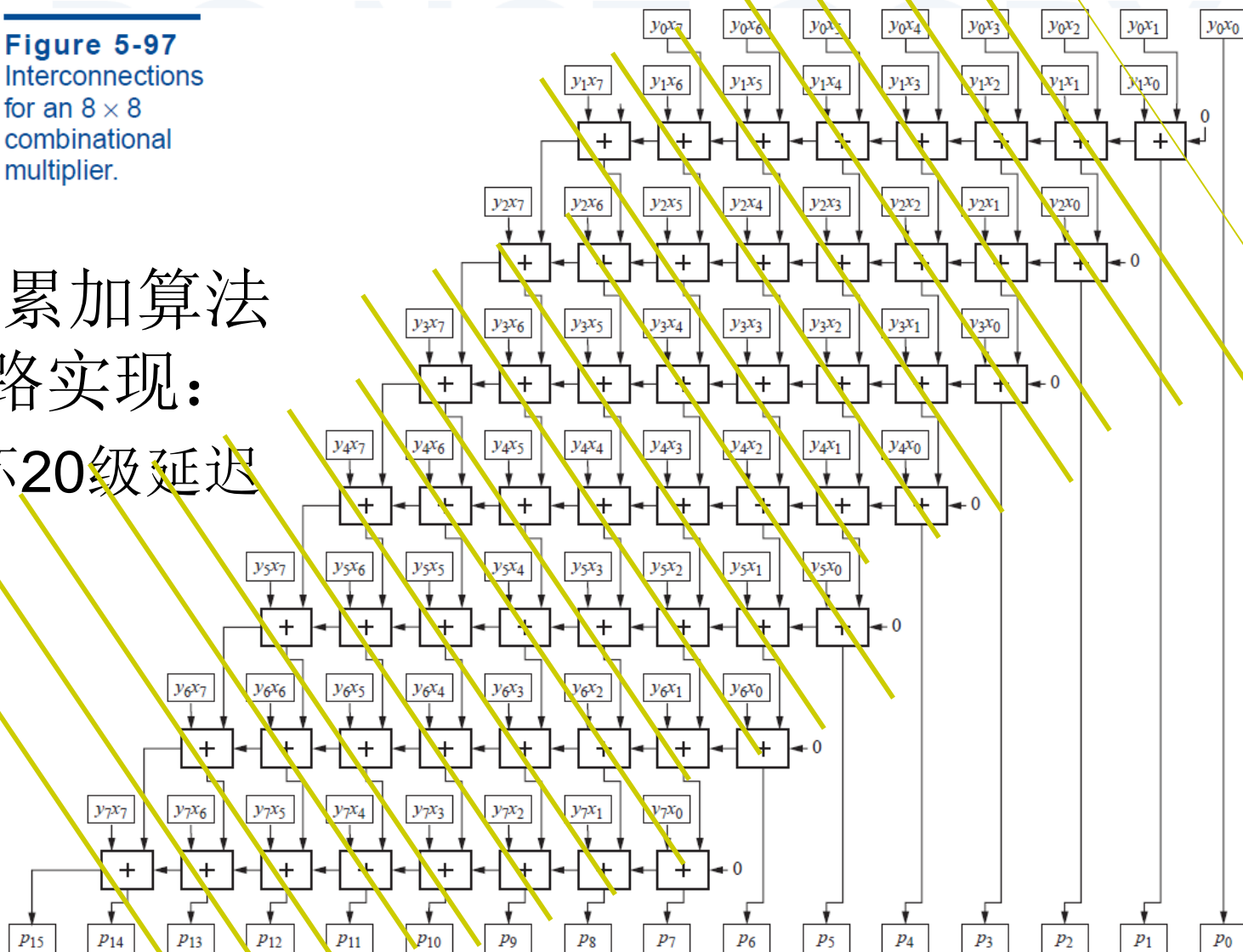




3.9 组合乘法器



Figure 5-98
Interconnections
for a faster 8×8
combinational
multiplier.

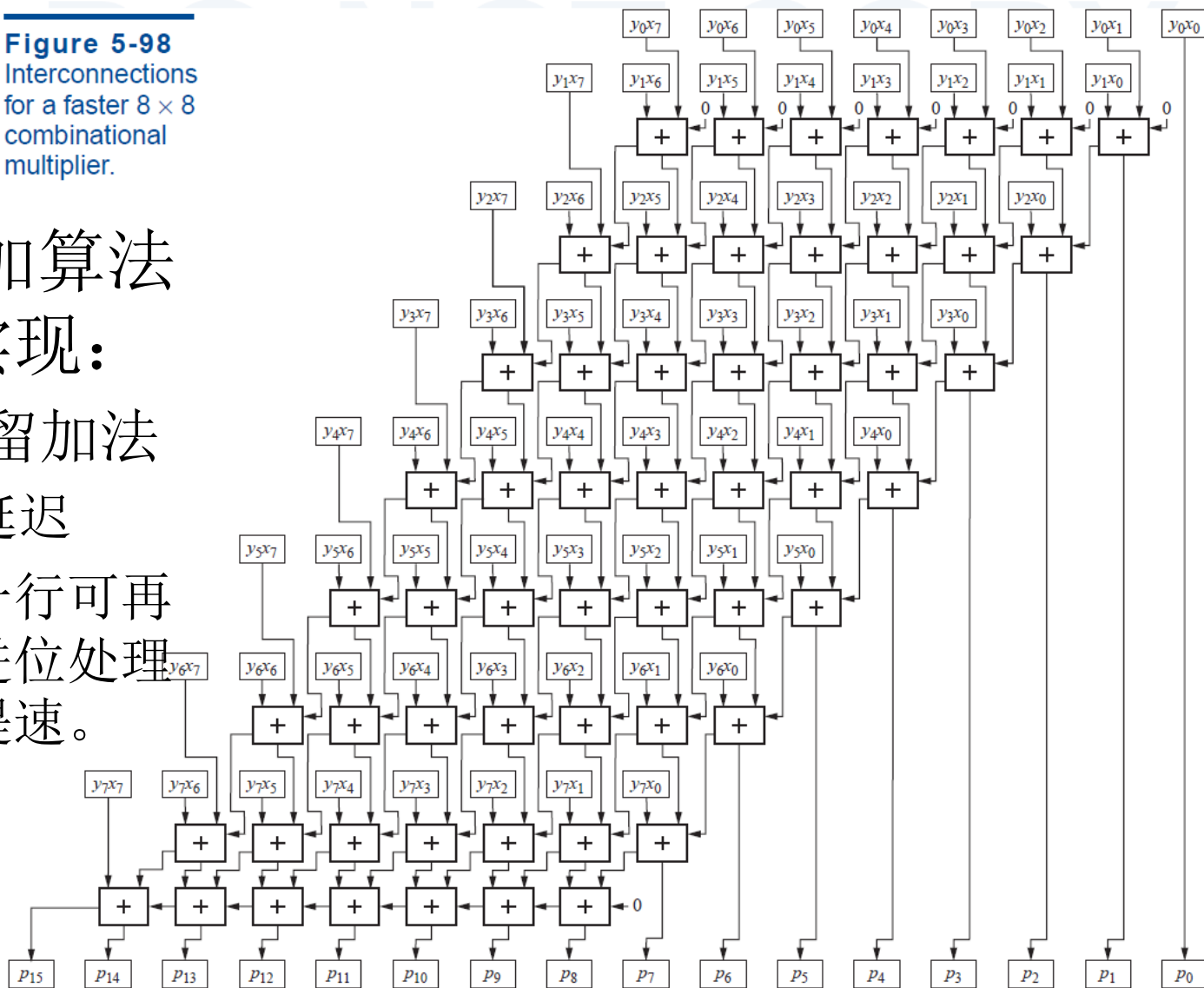- 移位-累加算法的电路实现：
 - 进位保留加法
 - 14级延迟
 - 最后一行可再先行进位处理进行提速。





3.9 组合乘法器



- Verilog实现

- 有乘法符号*, 用于两个无符号的位向量的乘法。宽度加倍。

表6-83 8×8 组合乘法器的Verilog模块


```
module Vrmul8x8i(X, Y, P);  
    input [7:0] X, Y;  
    output [15:0] P;  
  
    assign P = X * Y;  
endmodule
```



3.9 组合乘法器



● Verilog实现

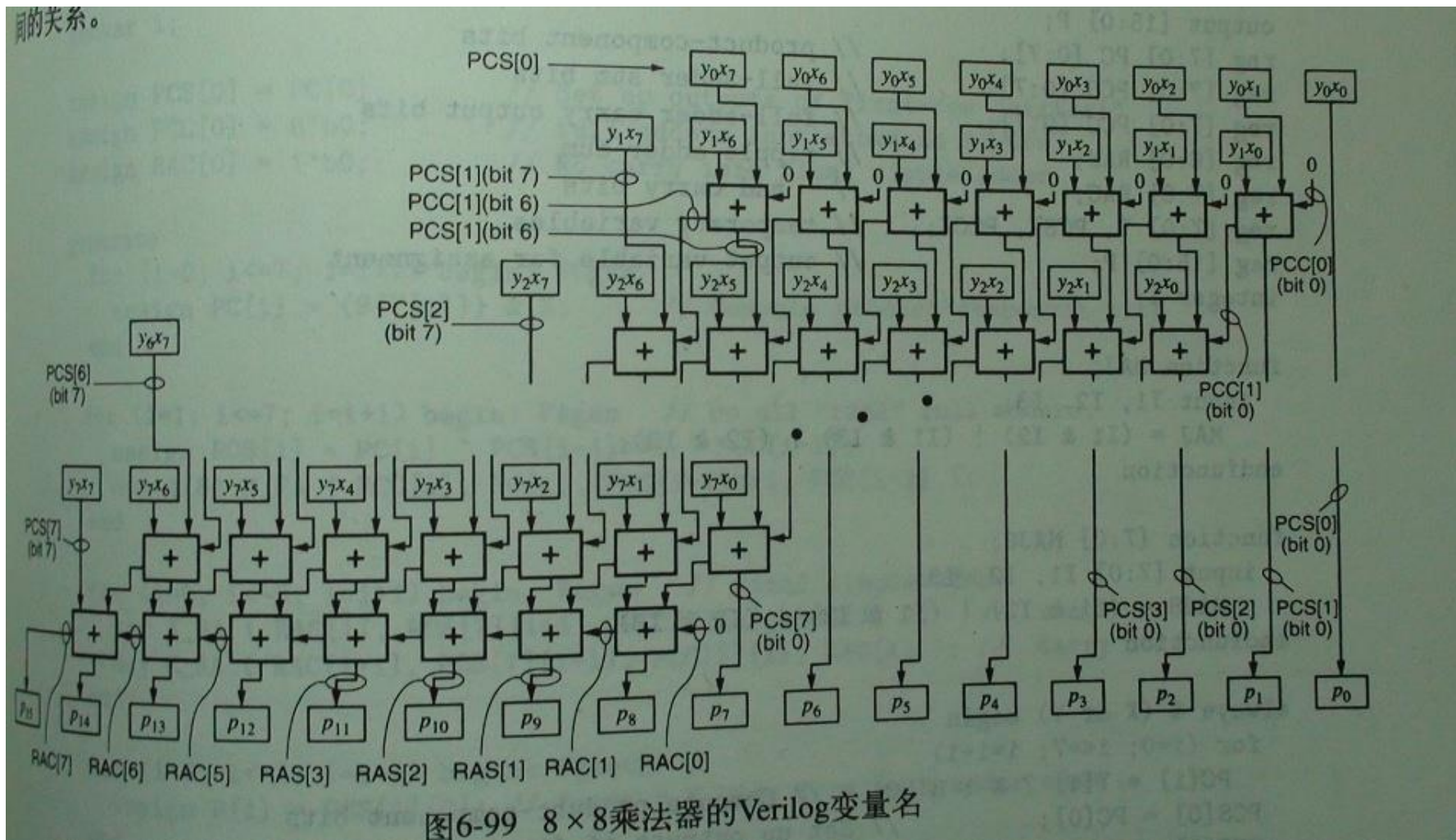



3.9 组合乘法器

 


表6-84 8×8 组合乘法器的行为

```
module Vrmul8x8p(X, Y, P);  
    input [7:0] X, Y;  
    output [15:0] P;  
    reg [7:0] PC [0:7];           // product-component bits  
    reg [7:0] PCS [0:7];         // full-adder sum bits  
    reg [7:0] PCC [0:7];         // full-adder carry output bits  
    reg [6:0] RAS;               // ripple adder sum  
    reg [7:0] RAC;               // and carry bits  
    reg [7:0] T, PCS7, PCC7;     // temporary variables  
    reg [15:0] P;                // output variable for assignment  
    integer i;  
  
    function MAJ;  
        input I1, I2, I3;  
        MAJ = (I1 & I2) | (I1 & I3) | (I2 & I3);  
    endfunction  
  
    function [7:0] MAJ8;  
        input [7:0] I1, I2, I3;  
        MAJ8 = (I1 & I2) | (I1 & I3) | (I2 & I3);  
    endfunction
```



3.9 组合乘法器



```
always @ (X or Y) begin
    for (i=0; i<=7; i=i+1)
        PC[i] = Y[i] ? X : 8'b0;    // Compute product-component bits
    PCS[0] = PC[0];                // Set up outputs of first-row "virtual"
    POC[0] = 8'b0;                // full adders (not shown in figure).
    for (i=1; i<=7; i=i+1) begin // Do all "real" full adders.
        PCS[i] = PC[i] ^ (PCS[i-1]>>1) ^ POC[i-1];
        POC[i] = MAJ8(PC[i], PCS[i-1]>>1, POC[i-1]);
    end
    PCS7 = PCS[7];                // Temp needed to access individual bits
    POC7 = POC[7];                // of PCS[7]; ditto for POC[7].
    RAC[0] = 1'b0;                // No carry into final ripple adder.
    for (i=0; i<=6; i=i+1) begin // Final ripple-adder
        RAS[i] = PCS7[i+1] ^ POC7[i] ^ RAC[i]; // sum
        RAC[i+1] = MAJ(PCS7[i+1], POC7[i], RAC[i]); // and carry bits
    end
    for (i=0; i<=7; i=i+1) begin
        T = PCS[i];
        P[i] = T[0]; // first 8 product bits from full-adder sums
    end
    for (i=8; i<=14; i=i+1)
        P[i] = RAS[i-8]; // next 7 bits from ripple-adder sums
    P[15] = RAC[7]; // last bit from ripple-adder carry-out
end
endmodule
```




3.9 组合乘

- Verilog实现
- 详细的设计。

表6-85 8×8组合乘法器的结构型Verilog模块

```
module Vrmul8x8s(X, Y, P);
input [7:0] X, Y;
output [15:0] P;
wire [7:0] PC [0:7];           // product-component bits
wire [7:0] PCS [0:7];         // full-adder sum bits
wire [7:0] PCC [0:7];         // full-adder carry output bits
wire [6:0] RAS;               // ripple adder sum
wire [7:0] RAC;               // and carry bits
genvar i;

assign PCS[0] = PC[0];         // Set up outputs of first-row "virtual"
assign PCC[0] = 8'b0;         // full adders (not shown in figure).
assign RAC[0] = 1'b0;         // No carry into final ripple adder.

generate
for (i=0; i<=7; i=i+1) begin: PCgen
    assign PC[i] = {8{Y[i]}} & X;    // Compute product-component
end

for (i=1; i<=7; i=i+1) begin: FAgens // Do all "real" full adders.
    assign PCS[i] = PC[i] ^ PCS[i-1]>>1 ^ PCC[i-1];
    Maj #(8) M_FA ( PCC[i], PC[i], PCS[i-1]>>1, PCC[i-1] );
end

for (i=0; i<=6; i=i+1) begin: RAgens // Final ripple-adder
    xor X_RA ( RAS[i], PCS[7][i+1], PCC[7][i], RAC[i] ); // sum
    Maj M_RA ( RAC[i+1], PCS[7][i+1], PCC[7][i], RAC[i] ); // carry
end

for (i=0; i<=7; i=i+1) begin: Pgen0_7
    assign P[i] = PCS[i][0]; // first 8 P bits from full-adder sums
end

for (i=8; i<=14; i=i+1) begin: Pgen8_14
    assign P[i] = RAS[i-8]; // next 7 bits from ripple-adder sums
end
endgenerate

assign P[15] = RAC[7]; // last bit from ripple-adder carry on

endmodule
```





3.0 组合逻辑



• Verilog

```
module Vrmul8x8_tb();  
  reg [7:0] X, Y;
```

```
  wire [15:0] P;  
  
  Vrmul8x8s UUT ( .X(X), .Y(Y), .P(P) ); // Instantiate the UUT  
  
  task checkP;  
    input i, j, P;  
    integer i, j, prod;  
    reg [15:0] P;  
    begin  
      prod = i*j;  
      if (P !== prod) begin  
        $display($time," Error: i=%d, j=%d, expected %d (%16b), got %d (%16b)",  
          i, j, prod, prod, P, P); $stop(1); end;  
      end  
    endtask  
  
  initial begin : TB // Start testing at time 0  
    integer i, j;  
    for ( i=0; i<=255; i=i+1 )  
      for ( j=0; j<=255; j=j+1 ) begin  
        X = i; Y = j;  
        #10; // wait 10 ns, then check result  
        checkP (i, j, P);  
      end  
    $stop(1); // end test  
  end  
endmodule
```



本章小结



- 要点：
 - 逻辑设计文档的内容及相关标准
 - 每种文档的功效：知道
 - 有效电平 会用
 - 圈到圈逻辑设计 会用
 - 电路定时
 - 定时图的画法 会读
 - 定时的计算方法 会算
 - 组合PLD
 - 类型、结构 知道
 - 设计（PLA、PAL、GAL） 会用



本章小结



- 要点：续
 - 中规模标准器件设计
 - 功能：知道
 - 设计：读懂
 - 标准芯片：会用
 - 级联
 - 扩展等
- 分清楚了解、掌握、会用的含义。
- Verilog程序至少要能读得懂。